

## Combinational Logic Design p.128

일반적으로 컴퓨터 설계에서 매우 유용하게 사용되는 조합회로 블록들에 대해 알아본다.

Decoder, Encoder, Multiplexer

1

1

## Rudimentary Logic Functions p.114 기본논리함수

- 값고정(value fixing)
- 전달(transferring)
- 보수화(inverting)
- 유효화(enabling).. 나중에

### ■ 단일 변수 X에 대한 함수들

- 값 고정(0, 1)
- 전달(X)
- 반전(X') : not gate

X	F = 0	F = X	F = $\bar{X}$	F = 1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

2

2

1

p.115  
(양의논리에서)

X	F = 0	F = X	F = $\bar{X}$	F = 1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

1(+)에 해당하는 전압

$V_{CC}$  or  $V_{DD}$

1 ——— F = 1




F = 1

X ——— F = X

(c)

0 ——— F = 0

F = 0

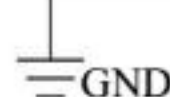

X ——— F =  $\bar{X}$

(d)

(a)

0(-)에 해당하는 전압

(b)

3


3

다중 비트 함수(도식화 방법) p.116


0 ———  $F_3$   
1 ———  $F_2$   
A ———  $F_1$   
 $\bar{A}$  ———  $F_0$

(a) 함수정의


정의 후 (b)와 같이  
도식화할 수 있다.

 

(b)

 

(c) 부분 사용

 

(d) 부분 사용

5

5

2

## 유효화(Enabling)


p.118

- Enabling : 입력이 출력으로 전달된다 는 의미

– an input signal → an output


- 그림 a에서 if EN =?, 유효한가?
- 그림 b에서 if EN =?, 유효한가?

유효화 예)

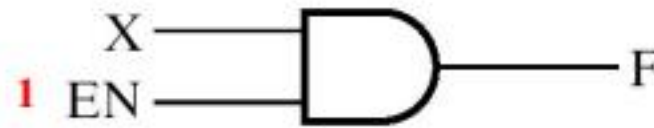

(a)

유효하지 않다 = x의 전달을 가로막는다.

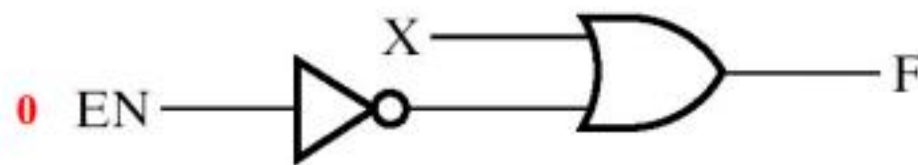

(b)

6


6

## 유효화(Enabling)

p.118

- 스위치 유효화

Input Switches				Accessory Control		
IG	LS	RS	WS	L	R	W
0	X	X	X	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1

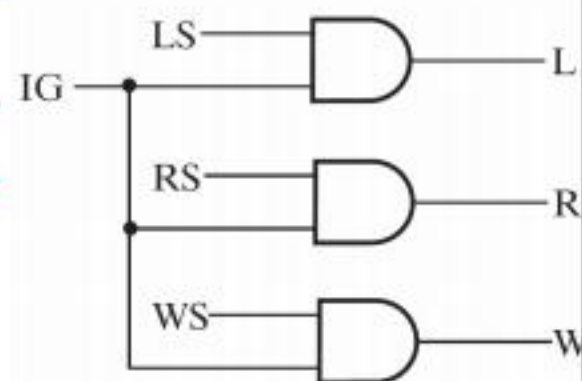

7

7

## 예)값고정을 사용한 조명제어 p.116

- M1 : P만이 조명을 켜고 끈다.
  - M2 : R만이 조명을 켜고 끈다.
  - M0 : P 또는 R이 조명을 켜고 끈다.
- $H(P,R) = ?$

P	R	H(M0)	H(M1)	H(M2)
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

P



R

8

8

## 조명제어 함수의 기능 정의

Mode:		$M_0$	$M_1$	$M_2$
P	R	$H = \bar{P}R + P\bar{R}$	$H = P$	$H = R$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1

9

9




## 값 고정을 사용한 회로 (value fixing) p.117

■  $H(P,R,I_0,I_1,I_2,I_3)=P'R'I_0+P'RI_1+PR'I_2+PRI_3$

**P,R에 따라 고정값 I가  
선택/출력된다.**

P	R	H
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

(b)

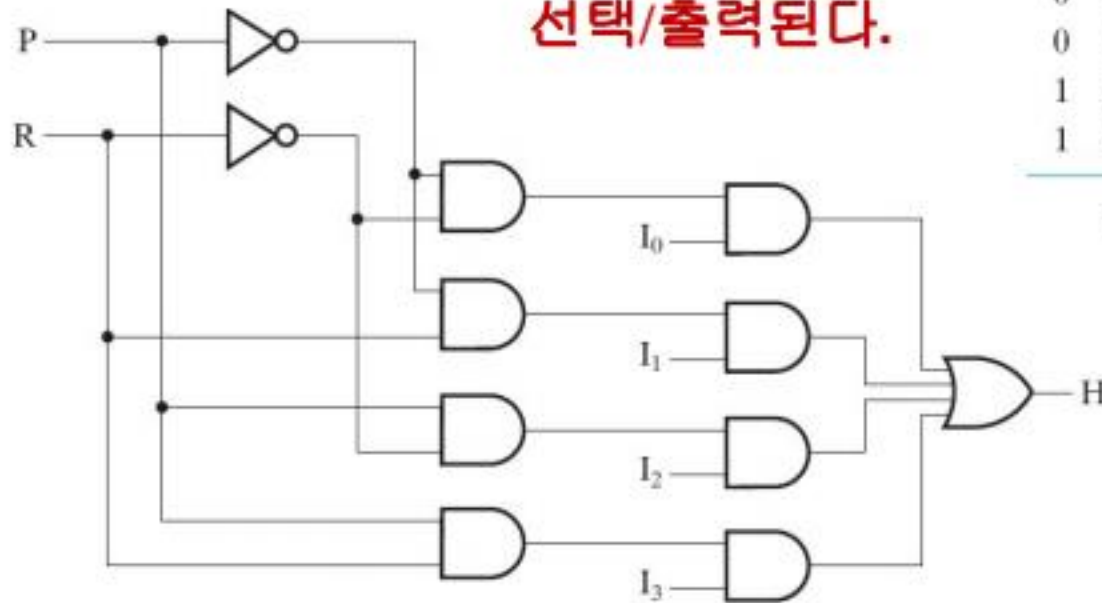

(a)

10

10

## 값고정을 사용한 조명제어 p.116

- M1 : P만이 조명을 켜고 끈다.
- M2 : R만이 조명을 켜고 끈다.
- M0 : P 또는 R이 조명을 켜고 끈다.

$H(P,R) = ?$


P	R	H(M0)	H(M1)	H(M2)
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$I_0$

$I_1$

$I_2$


$I_3$

 

11

11

## 값고정을 사용한 조명제어 p.117

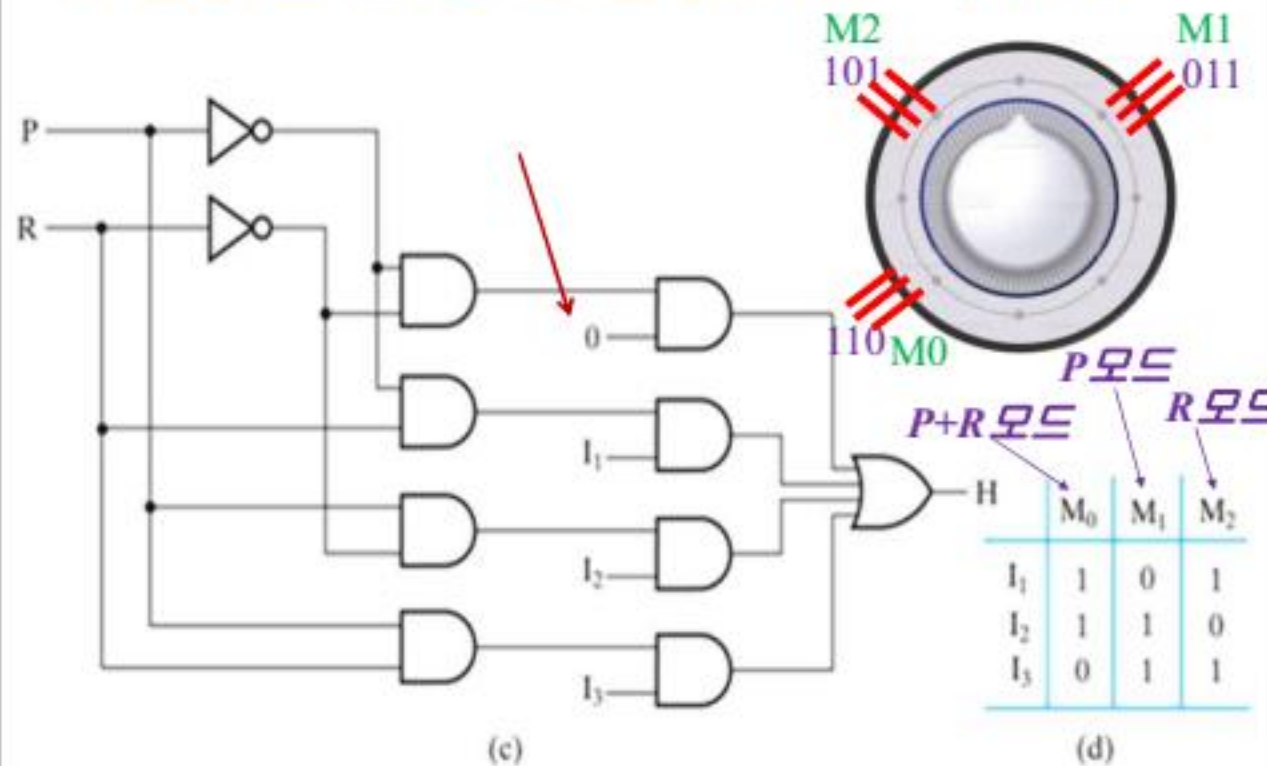

12

## Decoding p.120


### ■ decoder

- n비트로 코딩된 2진 정보를 최대  $2^n$ 개의 출력으로 변환하는 조합회로
- n개의 입력  $\Rightarrow 2^n$ 개의 출력
- n-to-m라인 디코더( $m < 2^n$ )

### ■ 1-to-2 decoder

A	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>
0	1	0
1	0	1

(a)

 

(b)


13

## Decoding p.120

### ■ 2-to-4 decoder

$A_1$	$A_0$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1


(a)

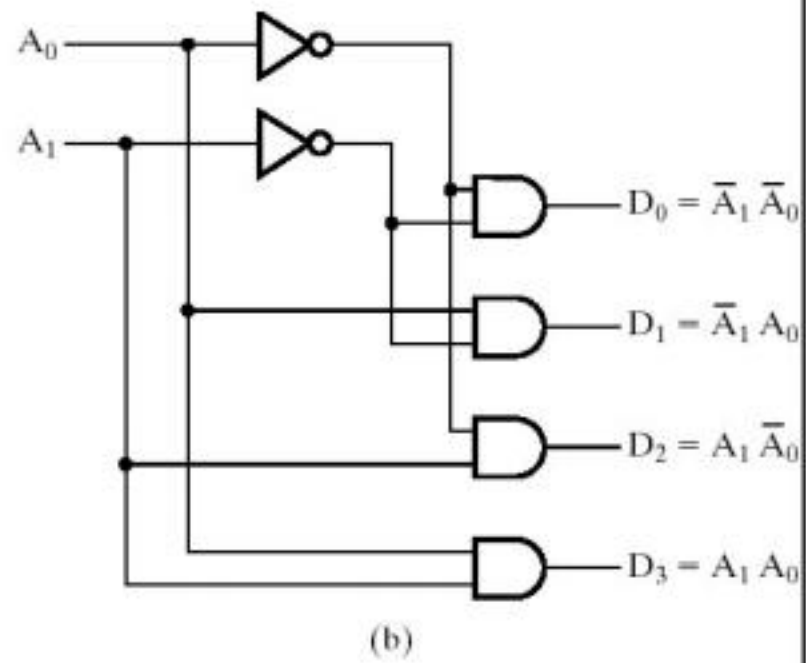

14

14


### 3-to-8 decoder

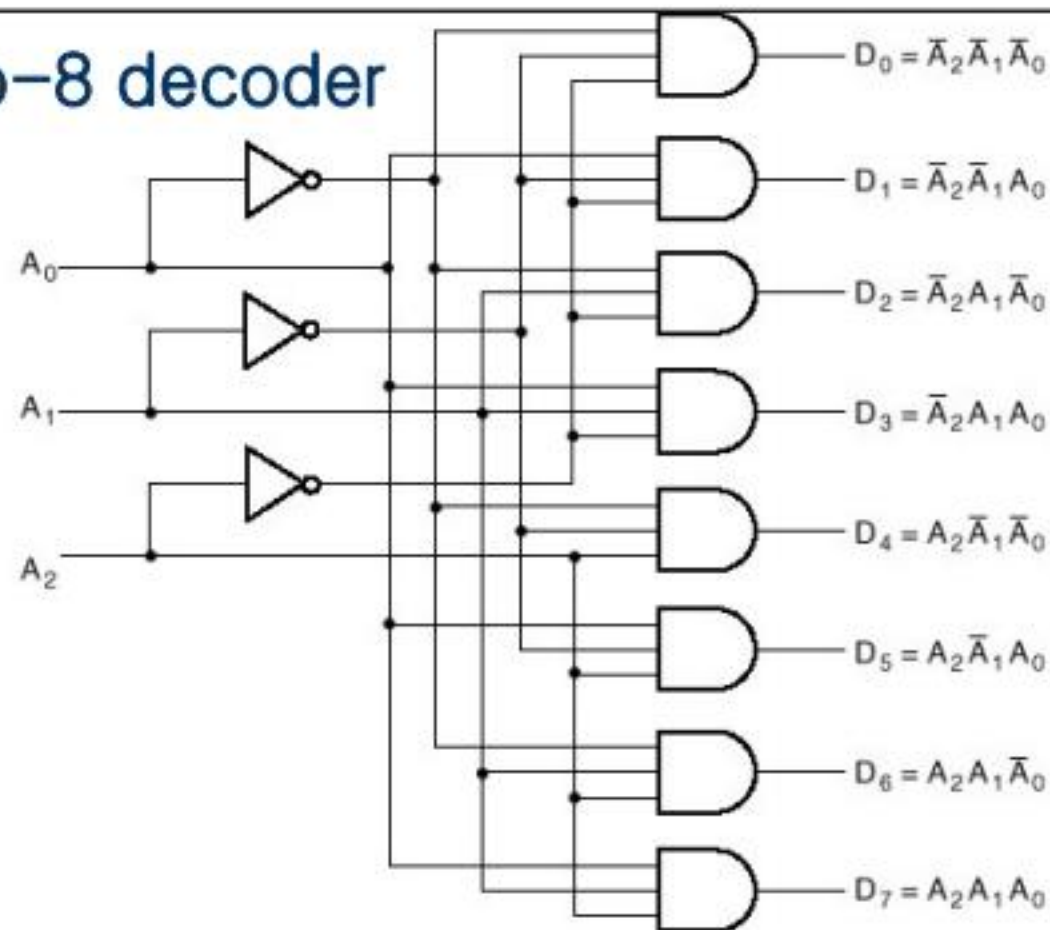


15

15



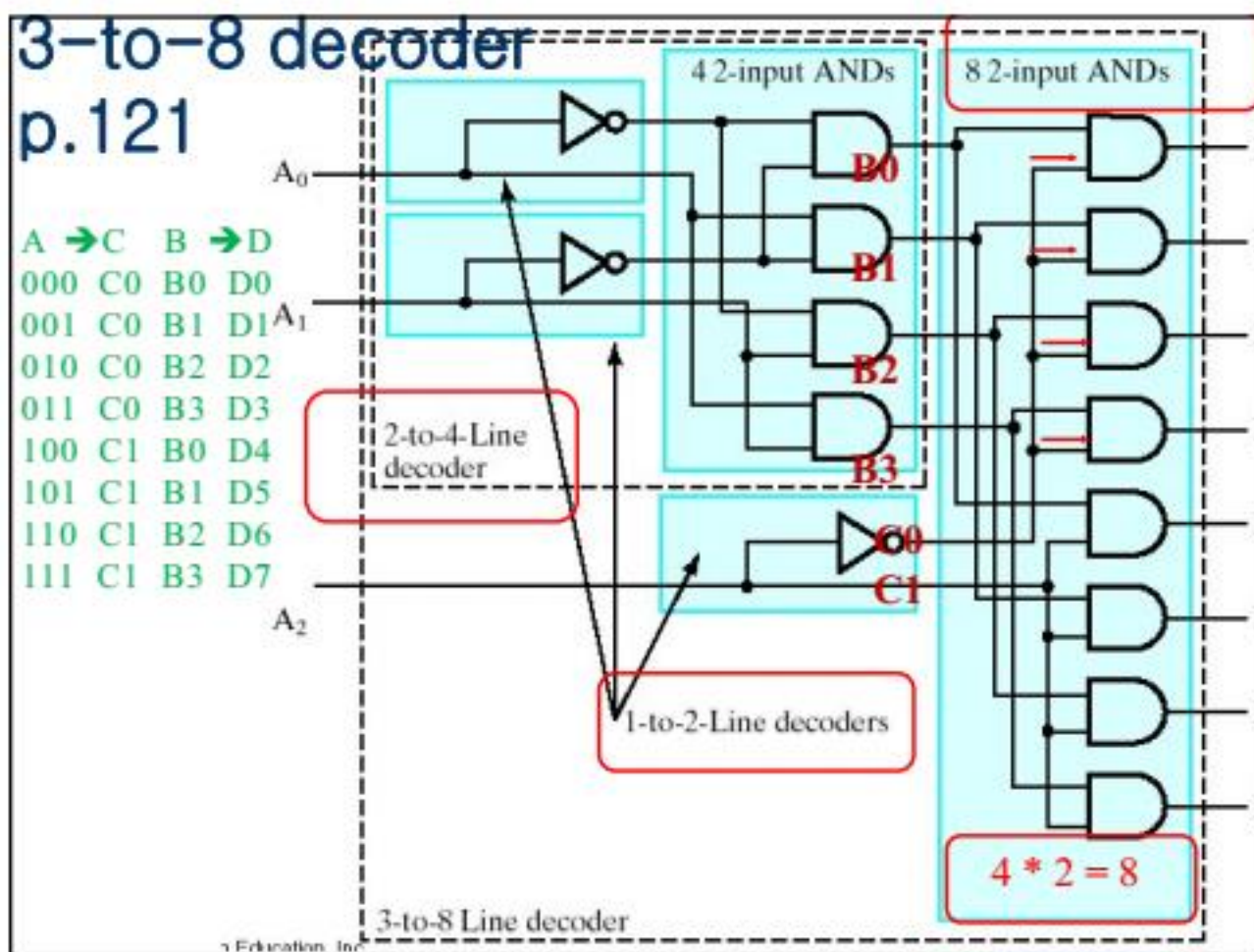

16

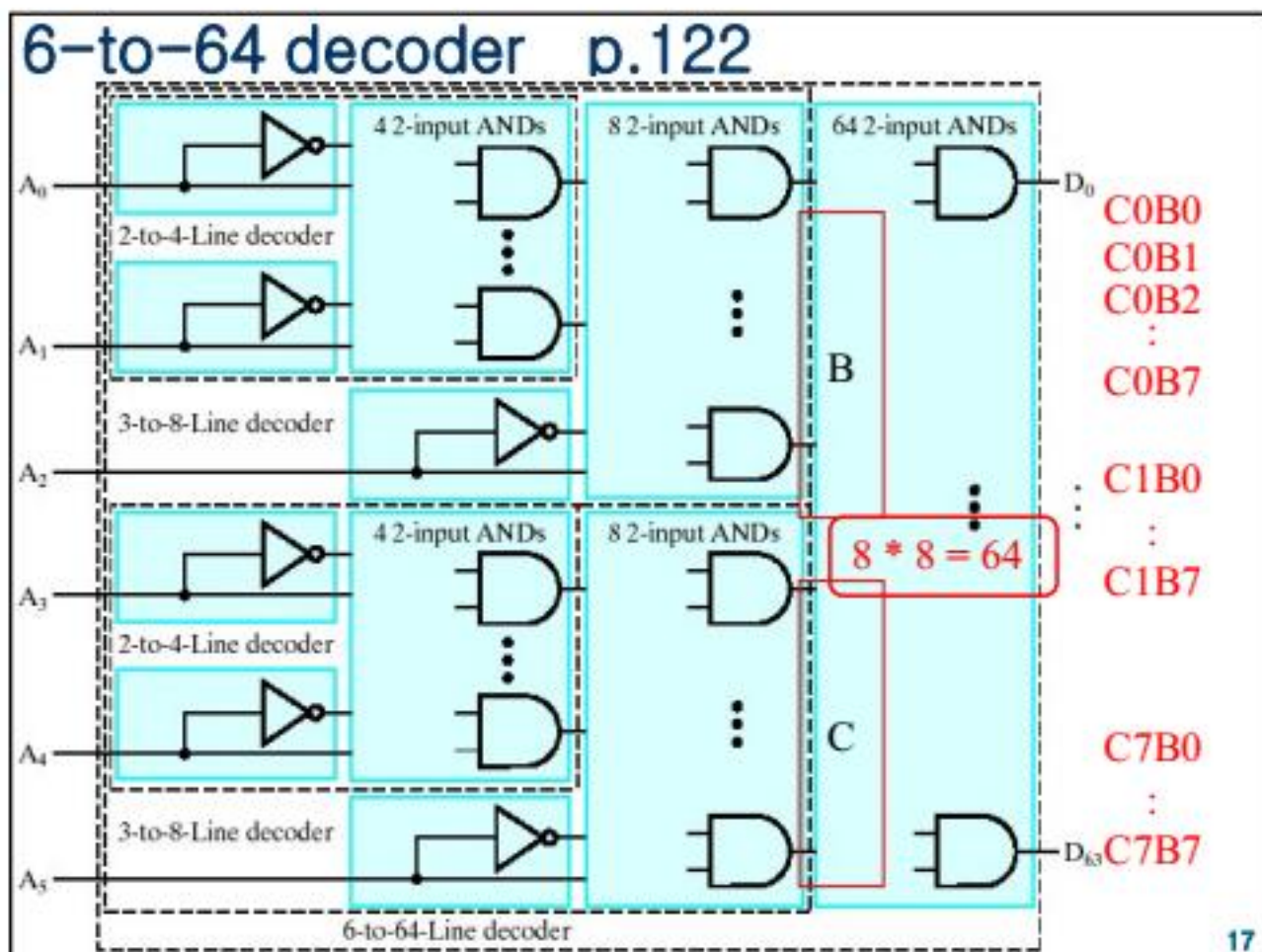

17



## 6-to-64 decoder (비용 절감 측면)

P.123

- $D0 = C0\ B0\ (000\ 000)$
- $D1 = C0\ B1\ (000\ 001)$
- $D2 = C0\ B2\ (000\ 010)$
- :
- $D7 = C0\ B7\ (000\ 111)$
- $D8 = C1\ B0\ (001\ 000)$
- $D9 = C1\ B1\ (001\ 001)$
- :
- $D15 = C1\ B7\ (001\ 111)$
- $D16 = C2\ B0\ (010\ 000)$
- :
- $D63 = C7\ B7\ (111\ 111)$

Gate input cost 비교


6입력 and gate 사용의 경우  
 $6 + (6 \times 64) = 390$

그림 3-20의 경우  
 $6 + 2(2 \times 4) + 2(2 \times 8) + 2 \times 64$   
 $= 182$

18

18

## Decoder 1X2 2X4 3X8

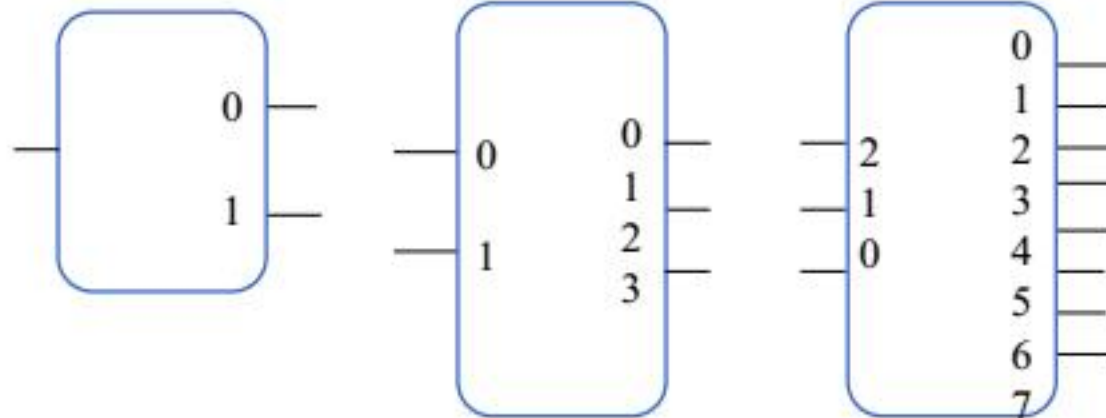

19

19


## Function Blocks의 또 다른 적용



20

20


## Decoder + enabling (p. 123)

 

21

21

## deMultiplexer (p. 124)

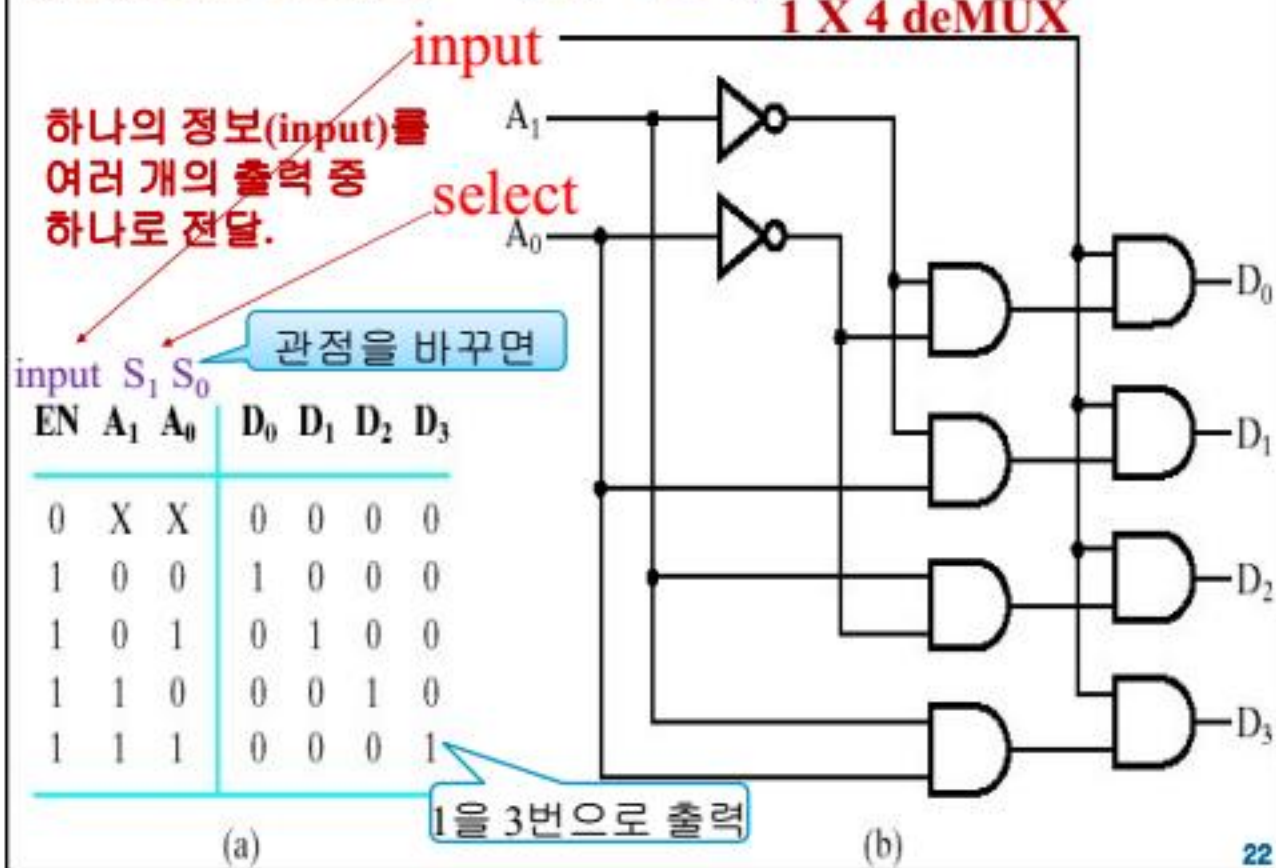

해석(관점)에 따라 동일한 회로를 다르게 부를 수 있다.  
(p. 124)

### ■ 해석 1 :


EN = 0 이면 디코더는 동작하지 않는다.

EN = 1 이면 디코더가 동작한다.

(decoder with enabling)

### ■ 해석 2 : $A_0, A_1$ 의 선택에 따라 입력 신호 EN 이 4개의 출력 중 하나로 전달된다.

(deMultiplexer)

 

## Decoder-Based Combinational Circuits p.126

### ■ 디코더 :

- **2<sup>n</sup>개의 최소항** 제공
- 모든 부울 함수는 최소항의 합으로 표현할 수 있다.
- 즉, 디코더와 OR 게이트로 모든 부울함수가 구현가능.


### ■ 활용 예

- 많은 개수의 출력이 필요하고 각 출력의 구성이 적은 수의 최소항으로 구성된 경우, 디코더를 이용한 조합회로 설계가 유용하다.

24

24

## 기본 디코더 구성

 

25

25



## Binary Adder p.127 진리표완성?

X	Y	Z	C	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

26

26

## Binary Adder p.127 진리표완성?

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S(X,Y,Z)=\sum m(1,2,4,7)$$


$$C(X,Y,Z)=\sum m(3,5,6,7)$$

\* truth table = function table

28

28
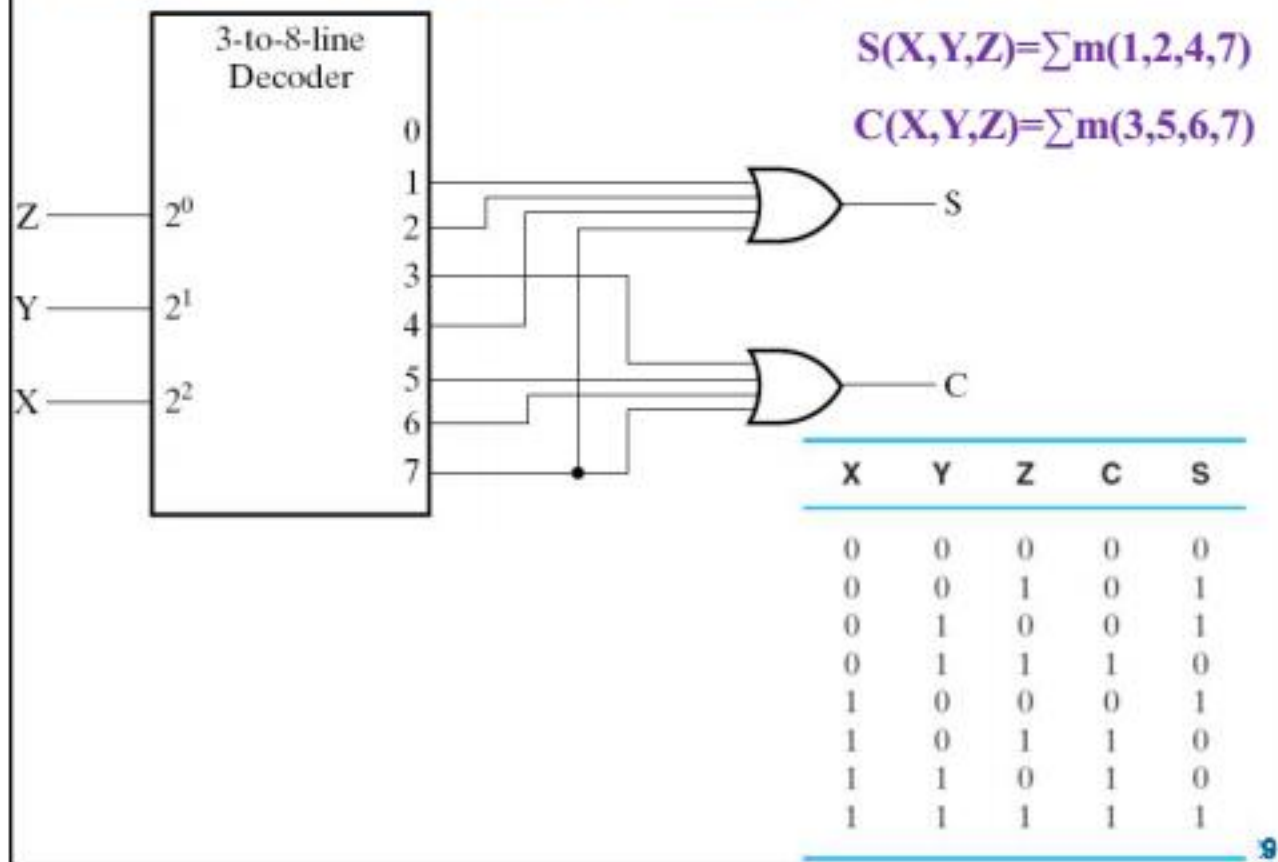
## Decoder + OR gates → Binary Adder p.139




29

## 연습(디코더 기반 조합회로)

### GrayCode to-BCD converter

를 3X8 decoder 와 or gates를 이용하여 설계하시오.

- 입력변수 3개 : A,B,C
- 출력변수 4개 : a,b,c,d

 

	Gray			BCD
	X	Y	Z	abcd
0	0	0	0	0000
1	1	0	0	0001
2	1	0	1	0010
3	1	1	1	0011
4	1	1	0	0100
5	0	1	0	0101
6	0	1	1	0110
7	0	0	1	0111

30

30

## Encoder p.128

Decoder : 3 X 8  
Encoder : 8 X 3

- decoder와 반대동작
  - $2^n$ 개보다 적거나 같은 입력  $\rightarrow$  n개의 출력
  - 의미 ) 입력선에 따라 2진코드를 생성한다.
- **Encoder's Limitation**  
Only one input can be active(1) at any given time


Inputs								Outputs		
D <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

32

32

## encoder (p.128)

- 입력선에 따른 2진코드 생성

 


33

33

## encoder (p.128)

- 입력선에 따른 2진코드 생성

 


34

34
 
## encoder (p.128)

- **Encoder's Limitation** : Only one input can be active(1) at any given time



35

35



## Encoder p.128

### ■ 예) octal-to binary encoder

- $A_0 = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$
- $A_1 = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$
- $A_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

제한조건 덕분에  
수식이 단순하다.

Inputs								Outputs		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$A_2$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

36

36


## Priority Encoder (우선순위-) p.129

### ■ 문제 1) 부정확한 입력(1개 이상의 입력)

- 해결1) 모호함을 없애기 위해 입력에 대한 우선 순위를 두자.  
큰 첨자의 입력(큰 값)에 우선순위를 둔다.
 
### ■ 문제 2) 0의 출력에 대한 두가지 해석

- $D_0$ 가 1일때의 유효한 출력
- 모든 입력이 0일때의 무응답
  - (유효한 출력 / 무응답)의 구분을 위한 출력 V를 추가하자.



37

37

## Priority Encoder (우선순위-) p.129

Inputs				Outputs		
D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	V <sub>valid</sub>
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

- 입력이 하나 이상의 1을 가질때 V=1
- 무응답일때 V=0 (유효하지 않다.)

38

38

## Priority Encoder 설계(간소화)

Inputs				Outputs		
D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

- A1 = ??
- A0 = ??
- V = ??

39



39

우선 순위 인코더는 회로의 단순함이 특징이다.

## 우선순위 인코더 p.130
  
### ■ 우선 순위 인코더

- $A_0 = D_3 + D_1 \overline{D_2}$
- $A_1 = D_2 + D_3$
- $V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$




40

우선 순위 인코더는 회로의 단순함이 특징이다.

## 우선순위 인코더 p.130
 
### ■ 우선 순위 인코더


- $A_0 = D_3 + D_1 \overline{D_2}$
- $A_1 = D_2 + D_3$
- $V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$



41
 
## Multiplexer p.131

- 시스템간 통신에서 여러 입력 중 하나를 선택하는 기능이 필요.
- 멀티플렉서 (multiplexer, **MUX**)
  - 입력
    - $2^n$ 의 다수의 입력선
    - n개의 선택 정보(selection input)
  - 출력 : 단일 출력선
  - 용도 : data selector 역할



42

42

## Multiplexer p.131

- 예1) 2X1 MUX
  - 2개의 입력 중 하나를 선택해 출력
  - 2개의 입력
  - 1개의 출력
  - ?개의 선택정보
- 예2) 8X1 MUX
  - 8개의 입력 중 하나를 선택해 출력
  - 8개의 입력
  - 1개의 출력
  - ? 개의 선택정보

43

43



## Multiplexer'

p.132


### ■ 2-to-1 MUX

-  $Y = S' I_0 + S I_1$


- 해석)

• If  $S=0$ ,  $I_0$  출력

• If  $S=1$ ,  $I_1$  출력

 

S	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 

S	Y
0	I <sub>0</sub>
1	I <sub>1</sub>

44


44

## n-to-1 line MUX p.133

### ■ N-to-1 line MUX에서 선택입력선은 몇 개?

4 X 1 MUX


S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y
0	0	I <sub>0</sub>
0	1	I <sub>1</sub>
1	0	I <sub>2</sub>
1	1	I <sub>3</sub>

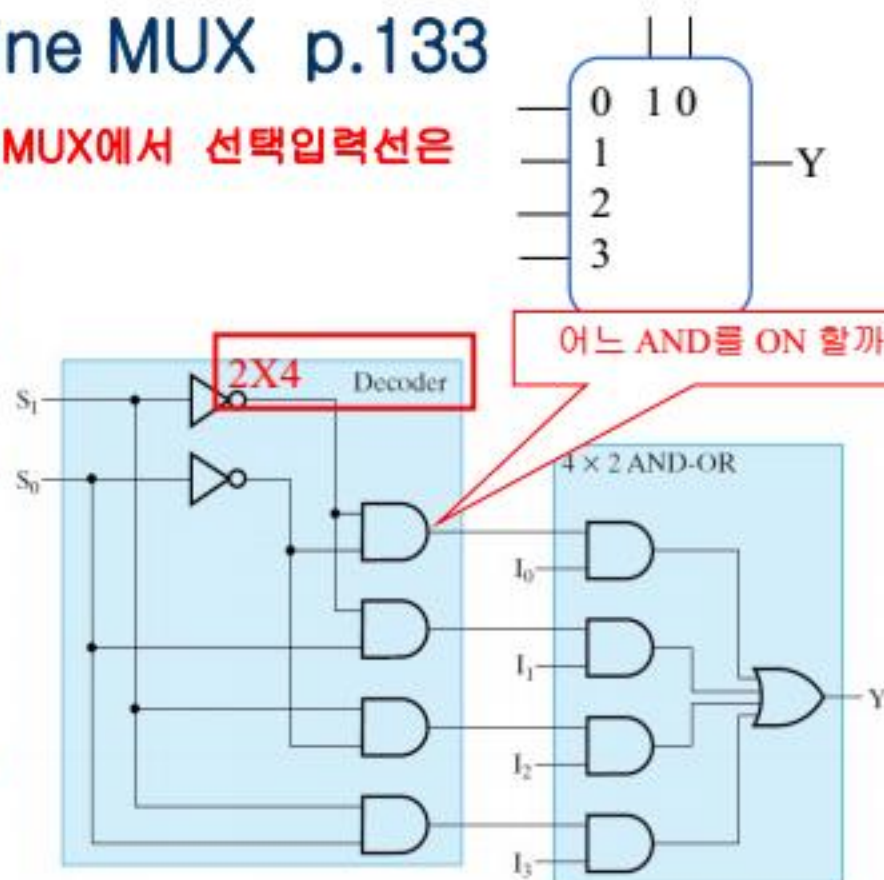

45

45

# MUX 2X1 4X1 8X1

 


46

46

## 64 X 1 MUX

입력선

p.134

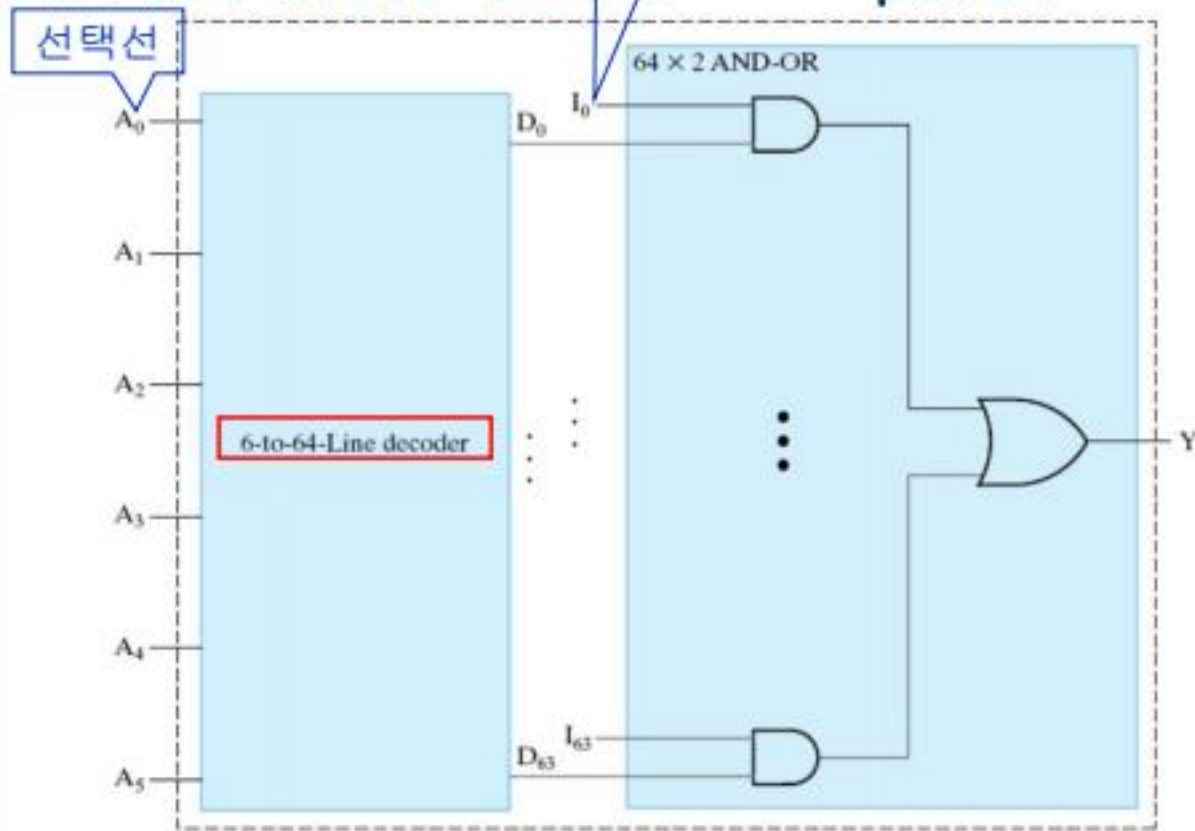


47

47

## MUX의 확장 p.135

2입력AND 4개, OR 1개

Data 0~3중 선택  
(decoder의 공유)

 

4비트 Data

Data 0 :  $I_{0,3} I_{0,2} I_{0,1} I_{0,0}$

Data 1 :  $I_{1,3} I_{1,2} I_{1,1} I_{1,0}$

Data 2 :  $I_{2,3} I_{2,2} I_{2,1} I_{2,0}$

Data 3 :  $I_{3,3} I_{3,2} I_{3,1} I_{3,0}$


48

48

## 4-to-1-Line Quad MUX


p.135

- 4비트 데이터가 4개 있다. 이 중 하나를 선택한다.

 

49

49

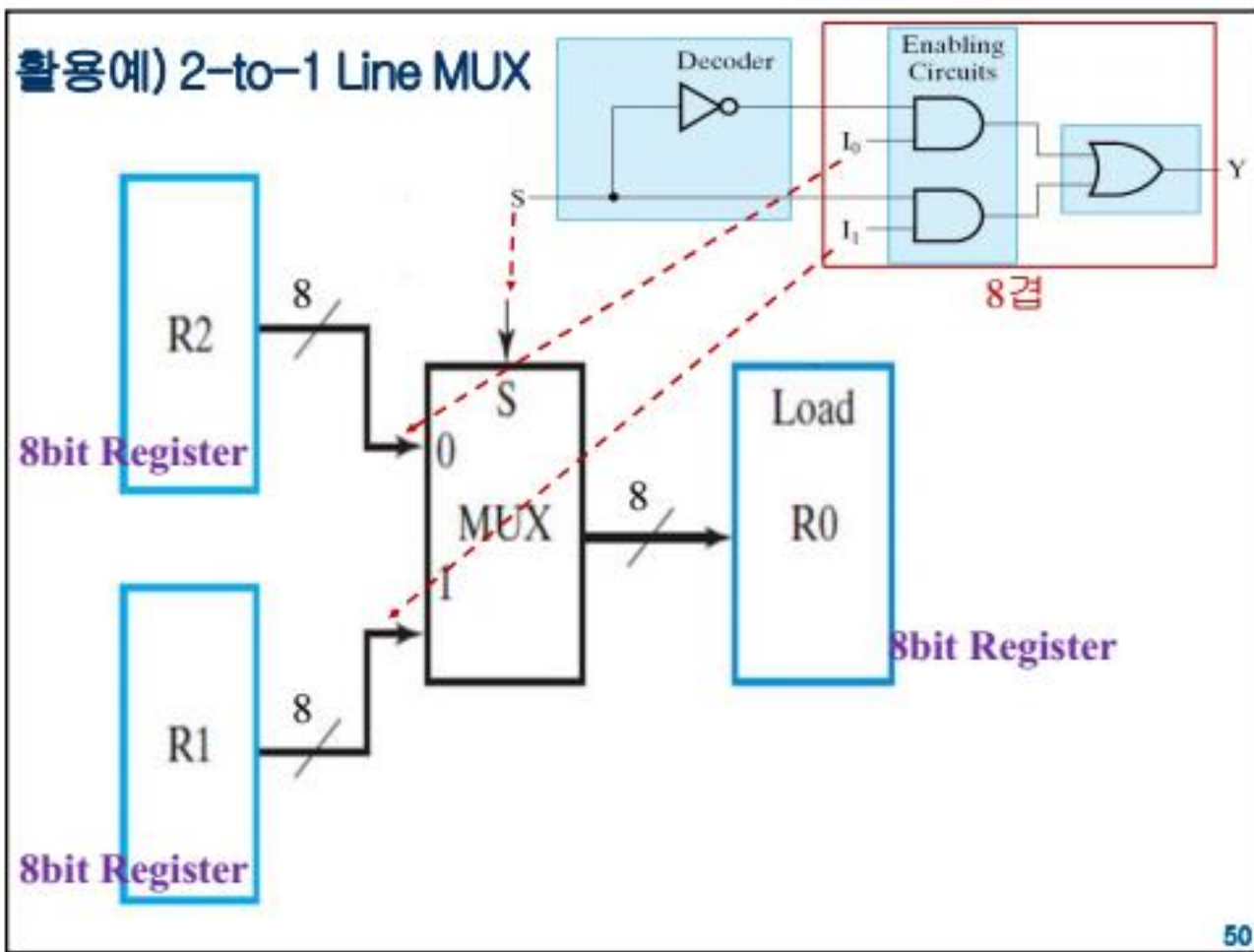

50

**MUX 기반의 a binary-adder (1)** p.141

■ 8X1 MUX 로  $S(X,Y,Z)$ 을 설계하자.

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

51


51



## MUX 기반의 a binary-adder (1)

p.141

- 8X1 MUX 로  $C(X,Y,Z)$ 을 설계하자.

 

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


52

52

## MUX 기반의 a binary-adder (1)

p.141

- 8X1 MUX 로  $C(X,Y,Z)$ 을 설계하자.

 

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

53

53


## MUX 기반의 a binary-adder (1)

p.141
 
### ■ 2비트 8-to-1 MUX

- 해석) 8-to-1 MUX 2쌍
- 동작)

• XYZ에 (100)이 입력되면  
( $I_{4,0}$ ,  $I_{4,1}$ )의 2비트가 출력




54

54

## 4X1 MUX of a binary-adder (2)

p.141

 


55

55

# 4X1 MUX of a binary-adder (2)

p.141

 


56

56

# 4X1 MUX of a binary-adder (2)

p.141

 


57

57

# 8X1 MUX 활용 => 4입력함수의 구현 p.142

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

??

 

58

58

# 8X1 MUX 활용 => 4입력함수의 구현 p.142

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

F = D

F = D

F =  $\bar{D}$


F = 0

F = 0

F = D

F = 1

F = 1

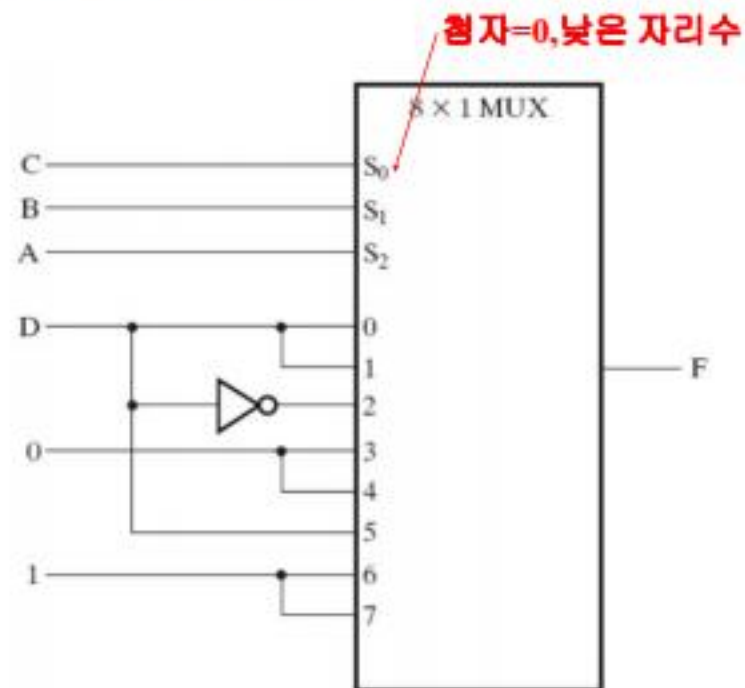

59

59



## 4X1 MUX 활용 => 4입력함수의 구현

p.142


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

A

B

C

D

 

60

60

## 연습

P.180

- 3-47 4-to-1 라인 멀티플렉서와 외부게이트들 (And, Or, Not)로 된 부울 함수를 구현하라.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,4,11,12,13,14,15)$$

단, A,B를 선택선과 연결하라.

61

61

## 정리

- 기본 함수 블록들 : 컴퓨터 설계에서 유용하게 사용되는 조합회로들
  - enable 기능
  - Decoder
    - Decoder + enabling
    - Decoder를 이용한 부울 함수
  - Encoder
    - Priority encoder
  - Multiplexer
    - MUX를 이용한 부울 함수

62