

디지털 하드웨어의 구현 p.280

이제까지 조합회로와 순차회로의 기초지식을 공부했다.

이장에서는 CMOS 기술의 논리 게이트 동작을 이해하자.


1

1

IC (Integrated Circuit) p.281

■ IC (chip)

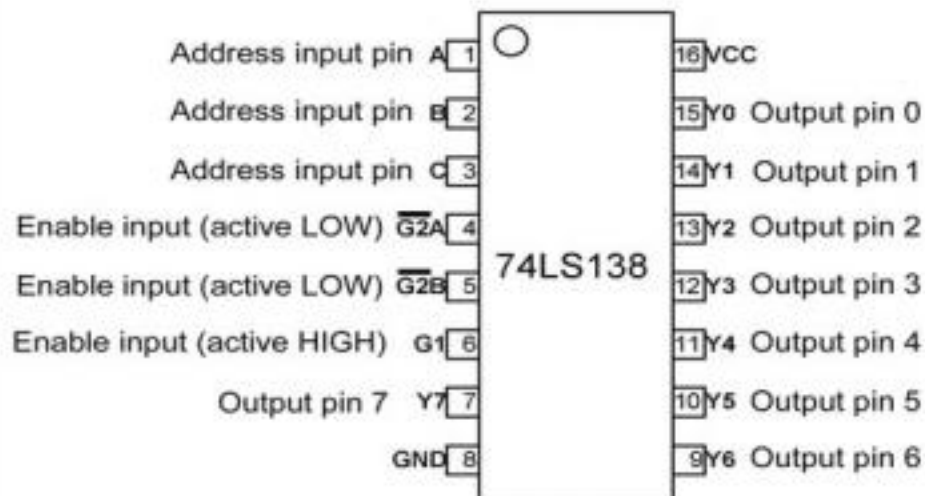- 실리콘 반도체 결정판
- the **digital gates** and **storage elements**, 내부연결 포함
- 외부 연결 핀



2


2

IC (Integrated Circuit) p.281

■ IC (chip)

- 실리콘 반도체 결정판
- the **digital gates** and **storage elements**, 내부연결 포함
- 외부 연결 핀

NAND gate(4개)

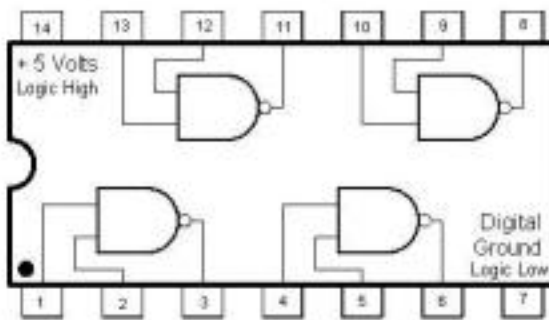


3

3

IC (Integrated Circuit) p.281

■ IC (chip)

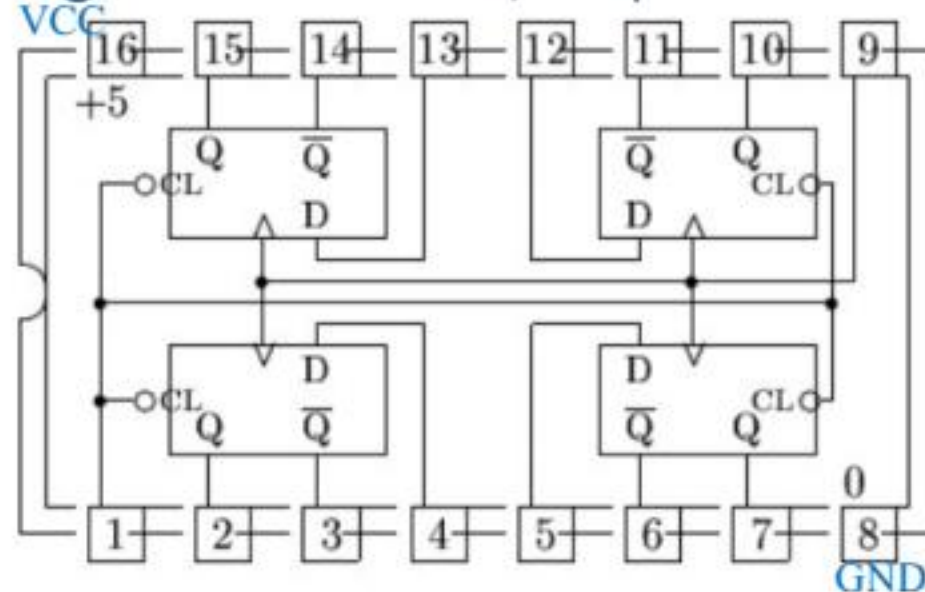


LS175 : Quad D positive-edge-triggered flipflops. 20ns

4

4

BCD → 7 segment decoder

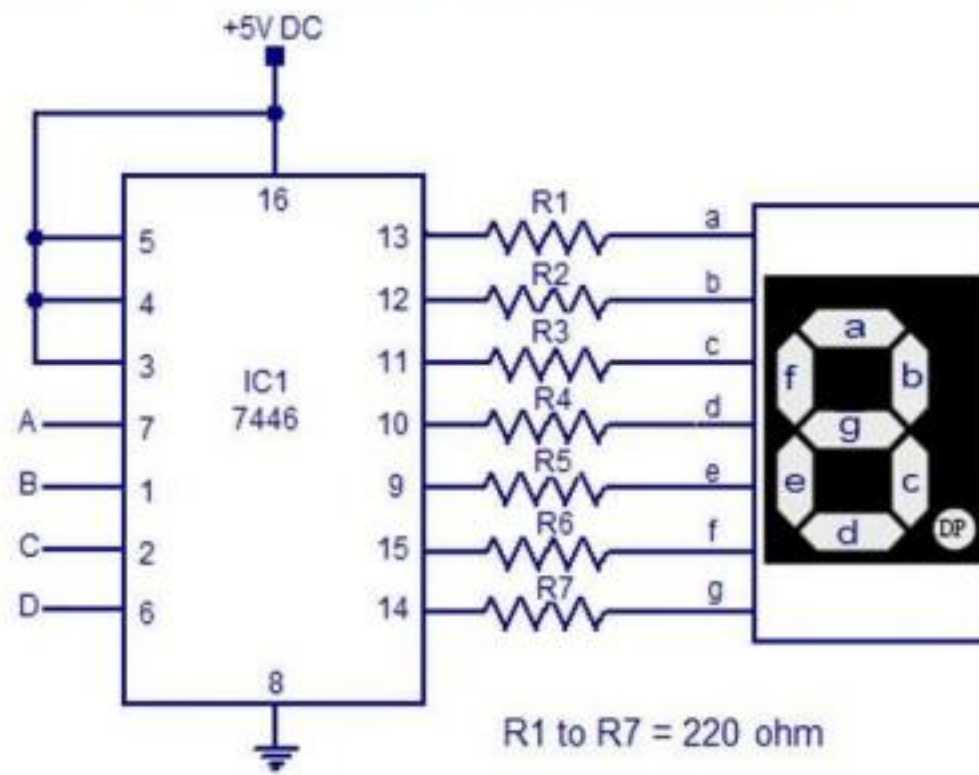

5

5

IC (Integrated Circuit) p.281

■ Terminology – 집적도에 따른 분류

- SSI (small-scale integrated) – fewer than 10 gates
- MSI (medium-scale integrated) – 10 to 100 gates
- LSI (large-scale integrated) – 100 to thousands of gates
- VLSI (very large-scale integrated) – thousands to 100s of millions of gates
 - ex) Microprocessor, DSP(digital signal processor)



6

6

CMOS 회로기술 p.282

■ 반도체


- 첨가물질에 따라 전도체/부도체가 될 수 있다.
- 이를 이용한 Transistor의 개발 : 증폭, 스위칭 기능

■ CMOS : Complementary metal-oxide-semiconductor

- 고집적, 고성능, 저소비전력을 구현하는 기술
- MOS(metal-oxide-semiconductor)
 - 반도체의 특징을 이용한 회로를 구성하는 기술
 - metal : 전도성 영역
 - oxide : 절연체
 - Semiconductor : 반도체 - 조작에 따라 전도체가 될 수 있다.


7

7

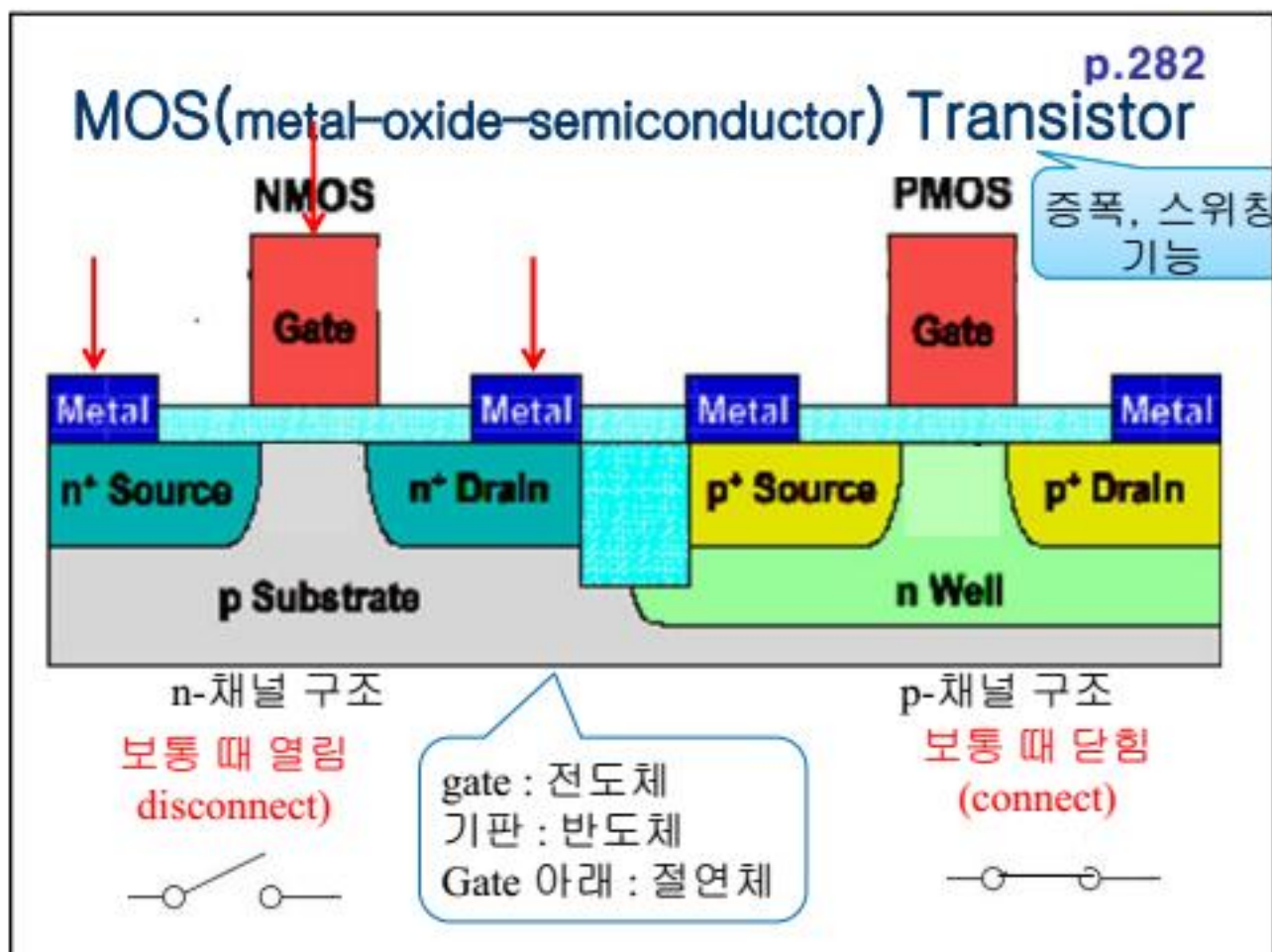

8


n-채널 구조

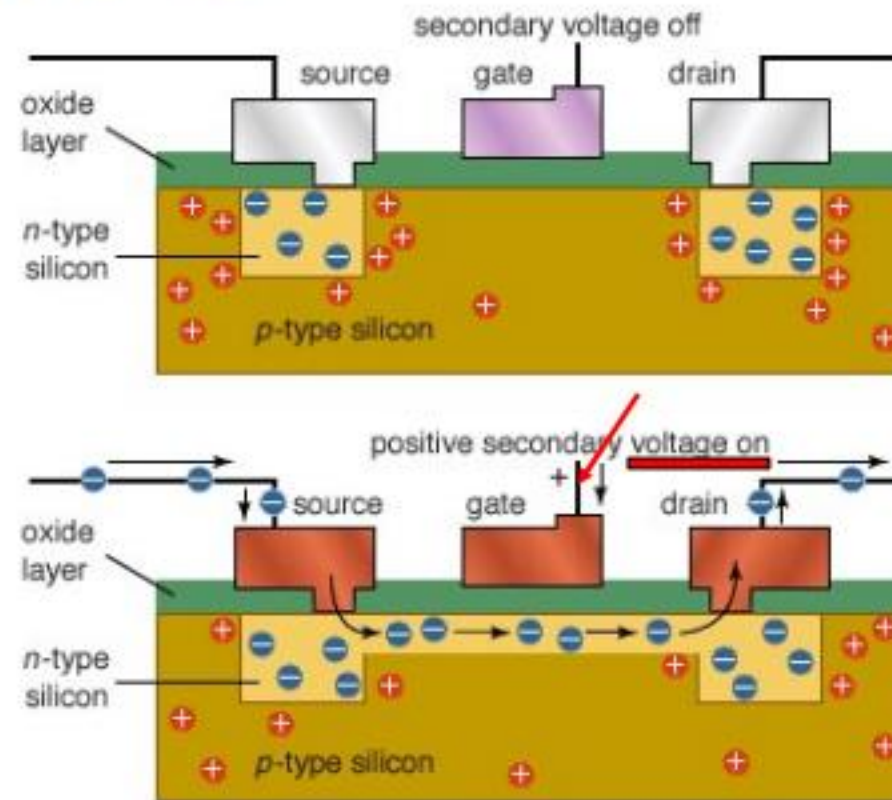


9

Switch Models for MOS Transistors p.282

- n-Channel : 기본 disconnect(OFF)

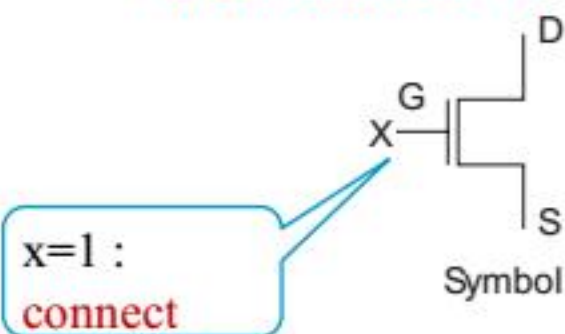

- p-Channel : 기본 connect (ON)

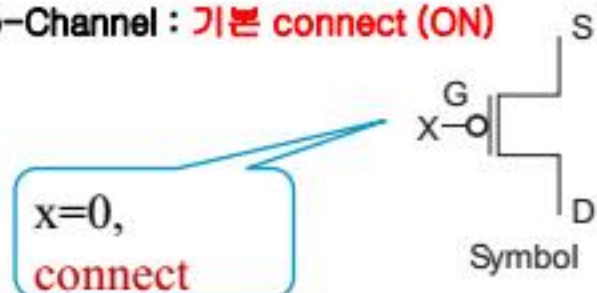


10

CMOS(보완적인, 상보성 Complementary metal-oxide-semiconductor) Circuit

■ Circuit structure for CMOS gate


p.285

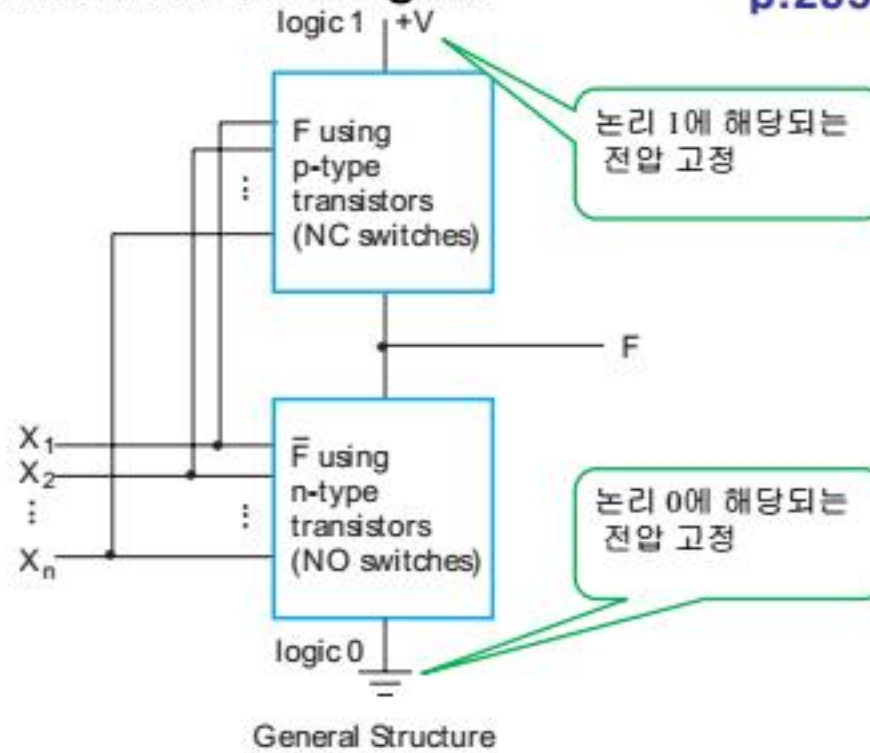

11

NOT gate of CMOS Circuit

p.285

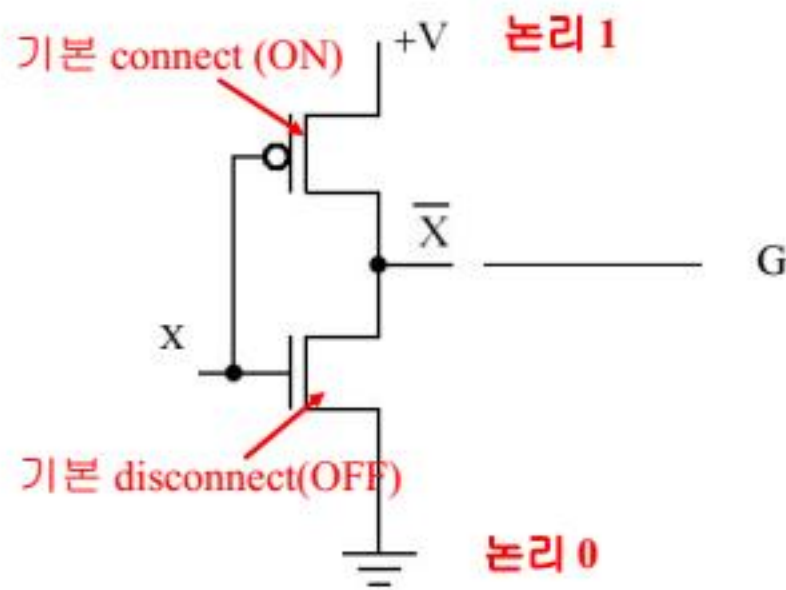

X	G
0	
1	


(d) NOT

12

12

NOT gate of CMOS Circuit

p.285

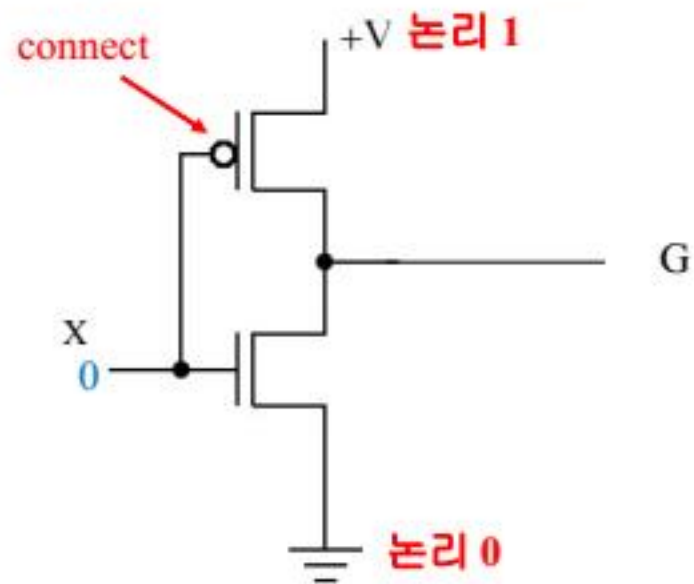

X	G
0	1
1	


(d) NOT

13

13

NOT gate of CMOS Circuit

p.285

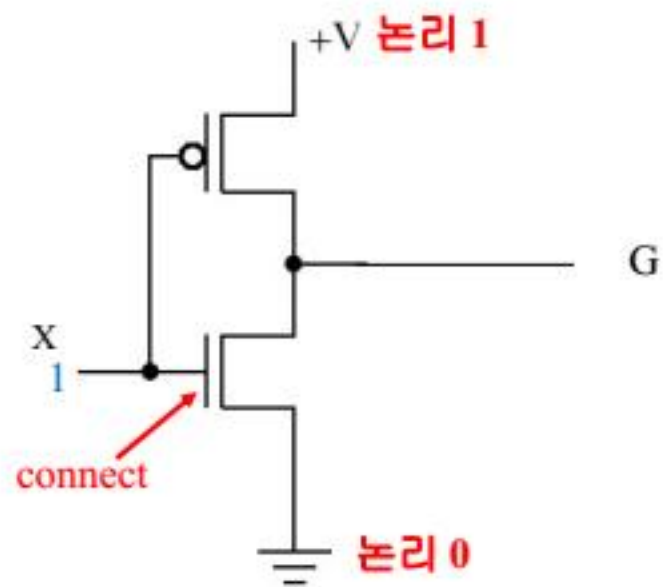


X	G
0	
1	0

(d) NOT

14

14


NOR gate of CMOS Circuit

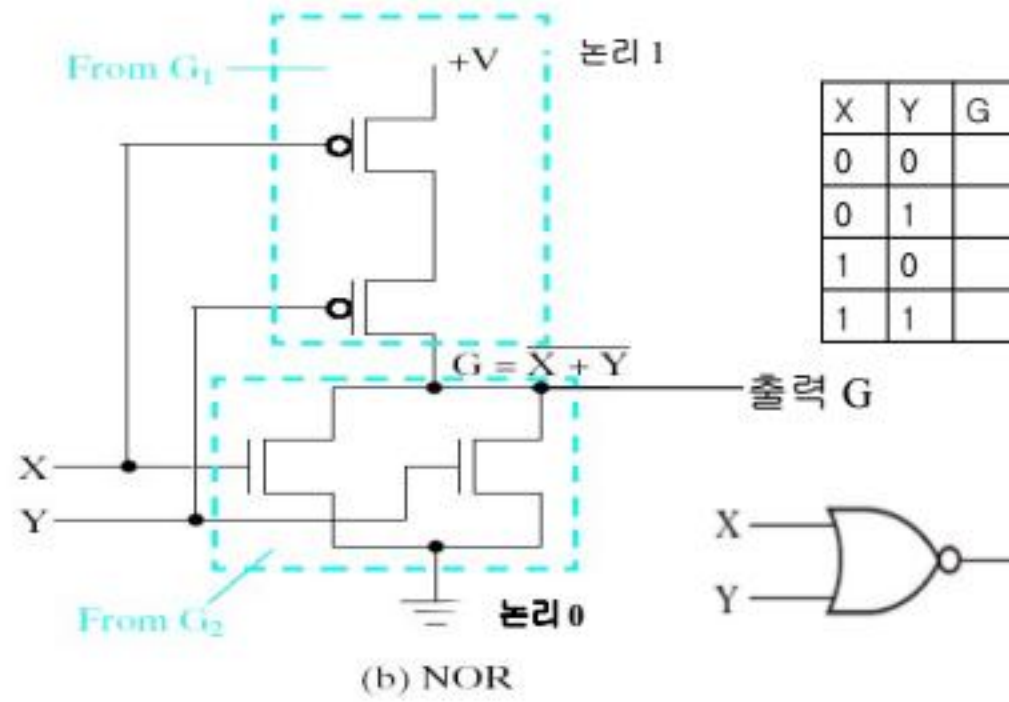

15

15

NOR gate of CMOS Circuit

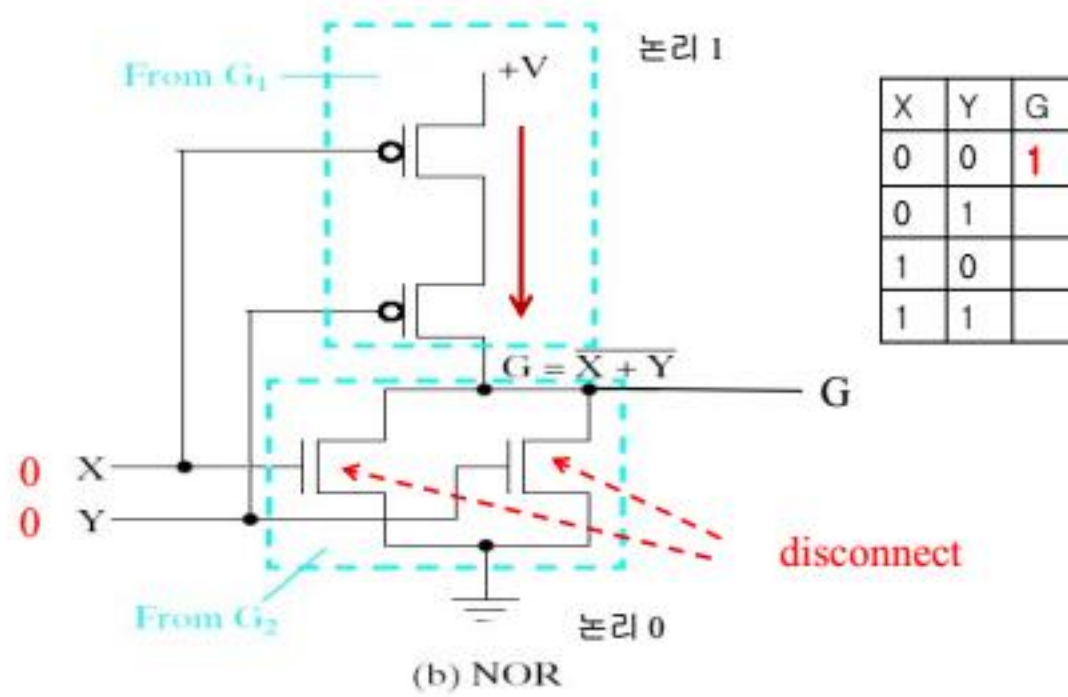


16

16

NOR gate of CMOS Circuit

p.285

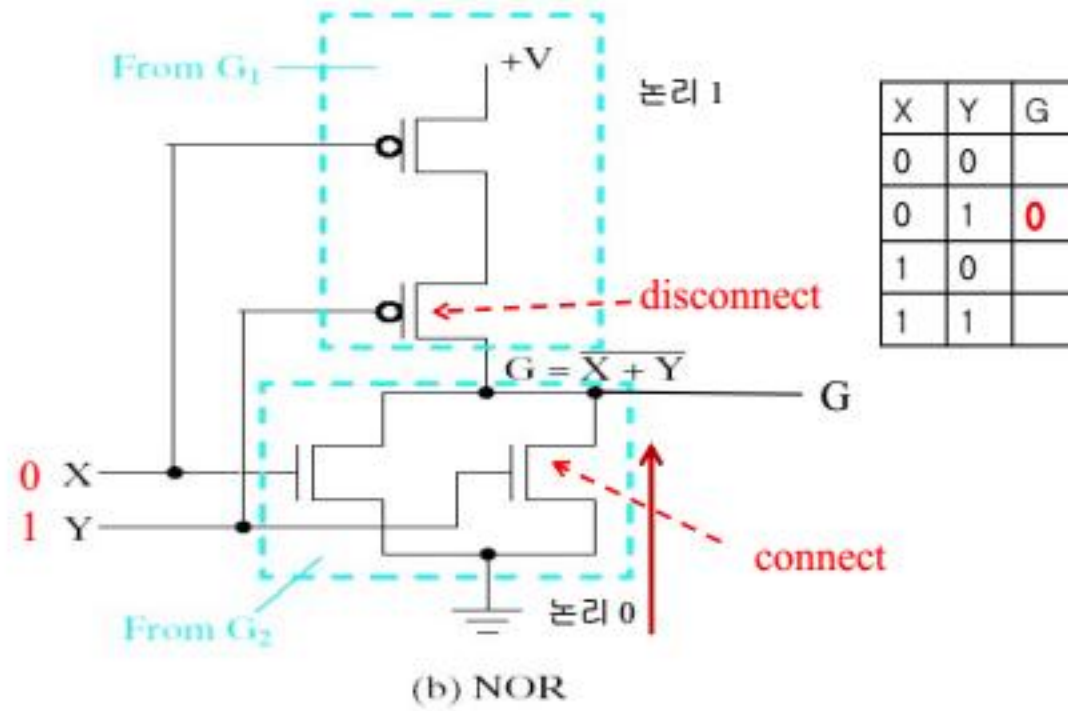


17

17

NOR gate of CMOS Circuit

p.285

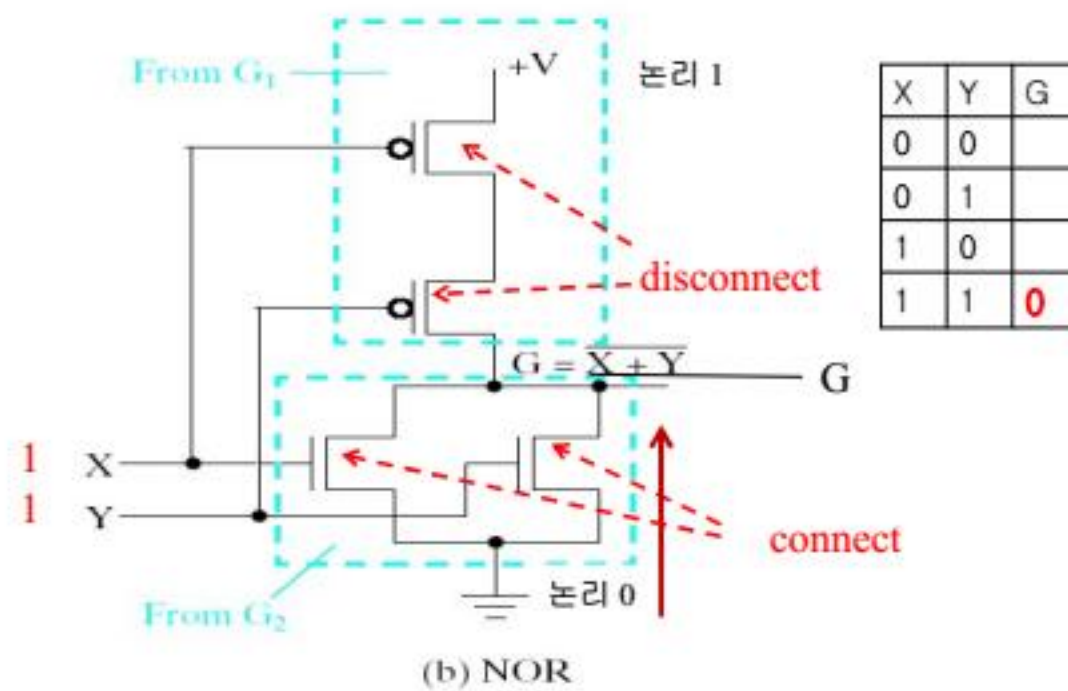


18


18

NAND gate of CMOS Circuit

p.285

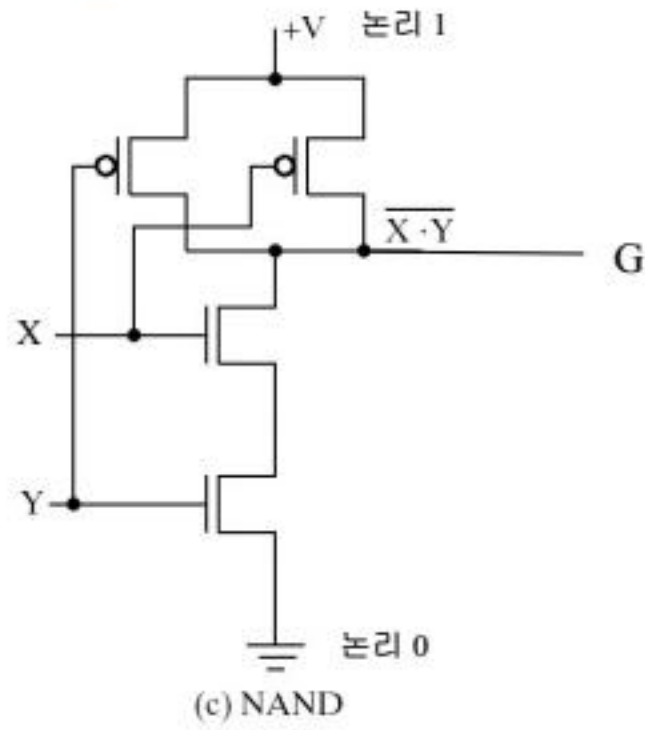

X	Y	G
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

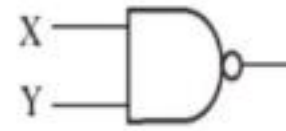


19

19

NAND gate of CMOS Circuit

p.285

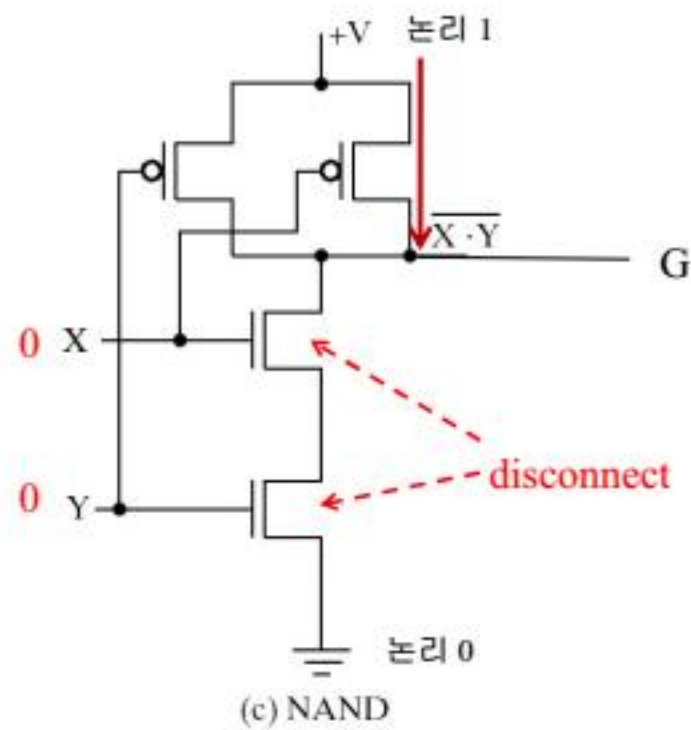


X	Y	G
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	

20

20

NAND gate of CMOS Circuit

p.285

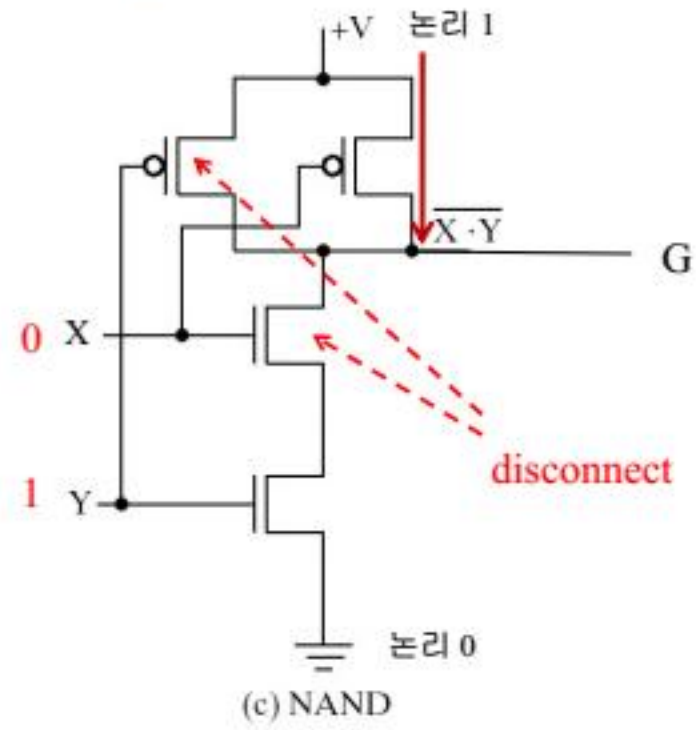


X	Y	G
0	0	
0	1	1
1	0	
1	1	

21

21

NAND gate of CMOS Circuit

p.285

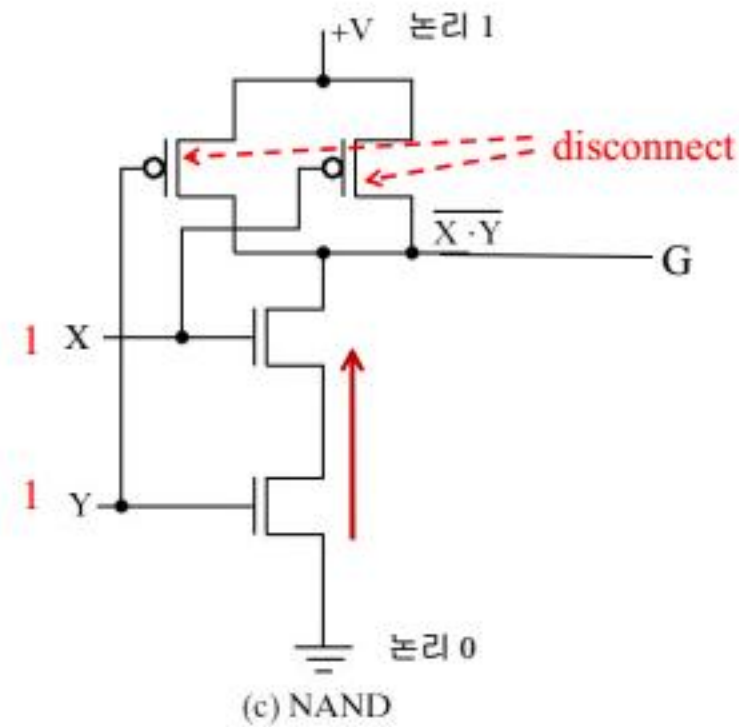

X	Y	G
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	0

22

22

정리

- CMOS 회로 동작
- Transistor

23