

Arithmetic Functions p.145

산술 기능을 수행하는 기능 블록
블록의 반복 배열

1


1

Iterative combinational circuits p.146

■ Arithmetic blocks

- 2진 벡터 입력 \rightarrow 2진 벡터 출력
- 각 비트마다 적용되는 기본 블록이 반복 사용된다.
- 기본 블록 : cell
- 전체 구성 : Array of cells

A: (0001 0011)
B: (1101 0110)

 

2

2

Binary Adders p.147

■ 2진 가산

0+0=00 0+1=01 1+0=01 1+1=10

■ 2진 가산기

산술 연산 회로의 기본 블록

Half adder

(두 개의 이진수의 합)

• $F(X,Y) \rightarrow S, C$

Inputs		Outputs	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

3

3

Half Adder p.147

■ 반가산기(half adder)


입력변수 : 2 개의 입력 X Y

출력변수 : 합과 캐리 S C

입력		출력	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$S = (X'Y + XY') = X \oplus Y$

$C = XY$

 

4

4

Full Adders p.147

Full adder

(세 개의 이진수의 합)

• $F(X,Y,Z) \rightarrow S,C$

$A_i + B_i$

+ (i-1) 비트로부터의 carry
 $\rightarrow C, S$

입력			출력	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

5

5

Full Adder p.148

■ 전가산기(full adder)

$$S = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

		Y			
YZ		00	01	11	10
X	0		1		1
	1	1		1	
		Z			

입력			출력	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

		Y			
YZ		00	01	11	10
X	0			1	
	1		1	1	1
		Z			

6


6

Full adder의 설계

- S는 **출수함수**로 표현 가능

$$S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

 

S:

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Z

C:

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Z

7

Full Adder p.148

- 다른 구현 → **Half Adder**를 이용하여 구현 가능

$$S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Z

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Z

$$C = XY + \mathbf{XY'Z} + \mathbf{X'YZ}$$

$$= XY + Z(XY' + X'Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y)$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

$$= XY + Z(X\bar{Y} + \bar{X}Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y)$$

8


Full Adder (FA) p.148

■ 다른 구현(cont'd) (half adder 2개 + OR gate 1개)

$$\bullet S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

• C를 S의 게이트 $(X \oplus Y)$ 를 이용하도록 수정

$$C = XY + Z(X \oplus Y)$$

 

9


$$S = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

복잡도를
낮추다.

$$\bullet S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

$$\bullet C = XY + Z(X \oplus Y)$$

 


10

10

FA의 배열(조합회로의 반복) p.149

예) 4비트 가산기

 C: 0 0 1 1 0
A: 1 0 1 1
B: 0 0 1 1
S: 1 1 1 0



계층적 설계
기본 블록(FA)의 재사용

11

11

Binary Ripple Carry Adder p.149


■ 2진 리플 캐리 가산기

(n개의 전가산기를 이용한 n비트 가산기)

- 병렬 2진 가산기
- 캐리의 전파 : 잔물결(ripple) 모양

예) 4비트 가산기

 C: 0 0 1 1 0
A: 1 0 1 1
B: 0 0 1 1
S: 1 1 1 0




계층적 설계
기본 블록(FA)의 재사용

12

12

Carry Look-ahead

 

13

13

$$C = XY + XZ + YZ = XY + Z(X + Y) \rightarrow AB + C(A + B)$$

Carry Look-ahead $C_1 = A_0B_0 + C_0(A_0 + B_0)$

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = A_0B_0 + C_0(A_0 + B_0) \\ = G_0 + C_0(P_0)$$

$$C_2 = A_1B_1 + C_1(A_1 + B_1) \\ = G_1 + C_1(P_1) = G_1 + (G_0 + C_0(P_0))(P_1) \\ = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$$

$$C_3 = A_2B_2 + C_2(A_2 + B_2) \\ = G_2 + C_2(P_2) \\ = G_2 + (G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0)(P_2) \\ = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$$

:

:

G,P 정의

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

$$C : 0$$

$$A : 1010$$


$$B : 0011$$

look-carry ahead


$$0100$$

14

14

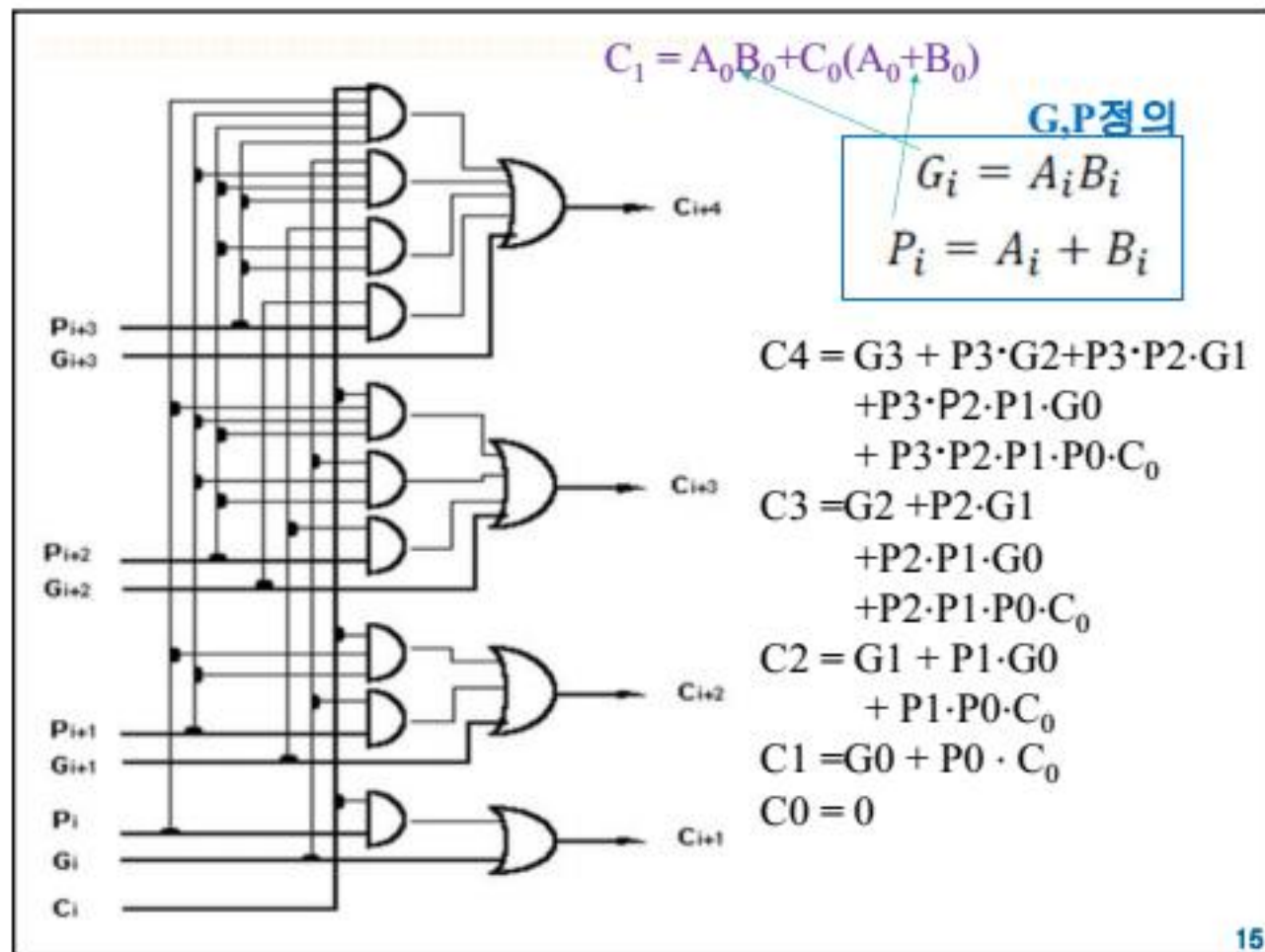


15

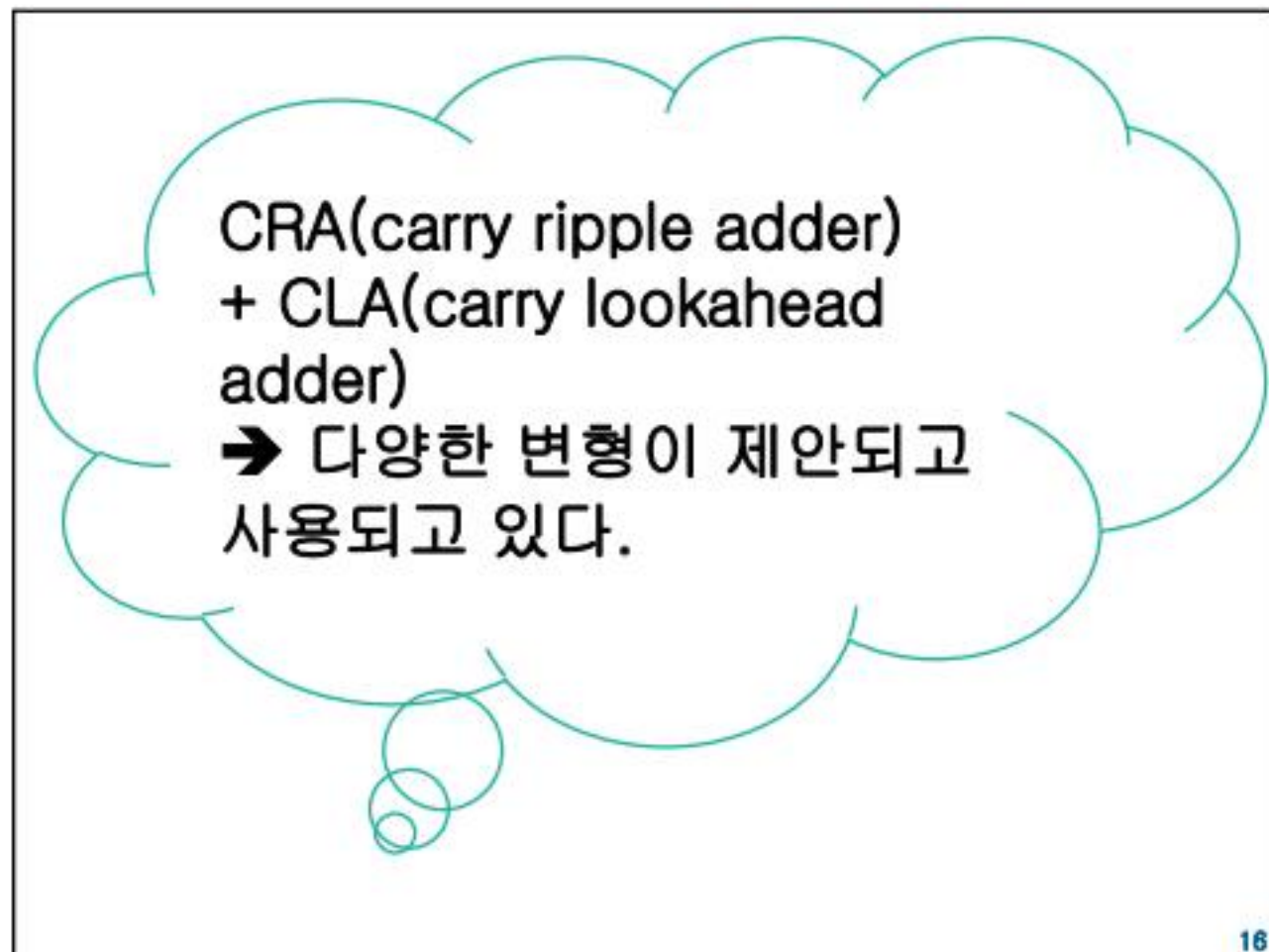

16

2진 가산기-감산기 p.155

 - Signed integer 가산기/감산기
- 두 연산 대상 A와 B의 부호를 전혀 신경쓰지 않는다. 부호비트까지 포함하여 계산한다.




17

17

감산기 = 가산기 + 보수기 p.155

 - If $A + B$, $S = 0$
- If $A - B$, $S = 1$
- ★★결과가 음수라면 그대로 해석 (2의 보수 시스템 이므로)




18

18

Binary Adder-Subtractors p.155

■ 해석하자 (1)

■ $A = 0101$ $B = 0001$ $S = 0$

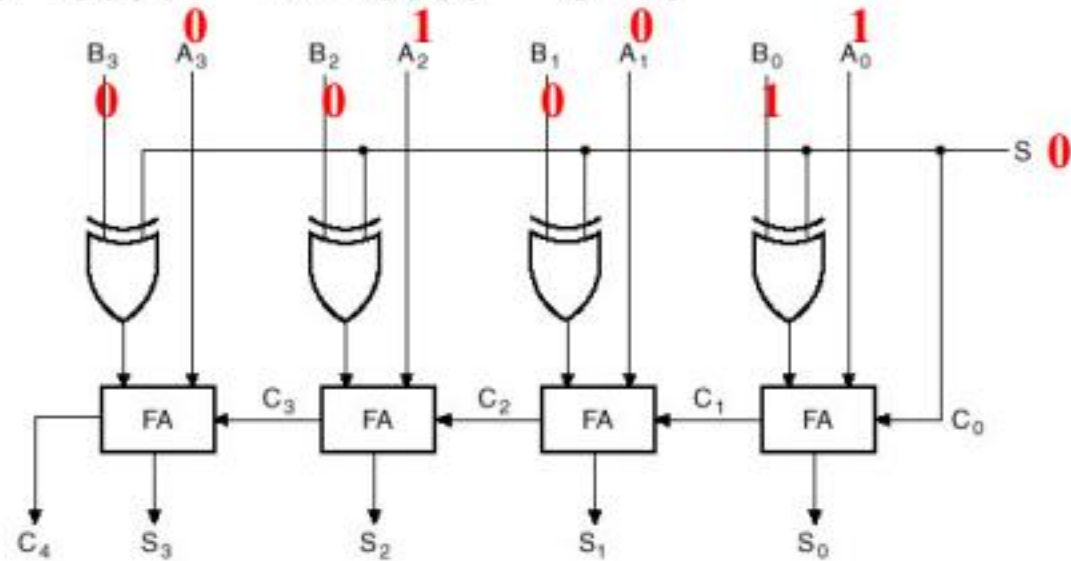


19

Binary Adder-Subtractors p.155

■ 해석하자 (2)

■ $A = 0101$ $B = 0001$ $S = 1$

 

20

Arithmetic Functions p.145

산술 기능을 수행하는 기능 블록
블록의 반복 배열

1


1

Iterative combinational circuits p.146

■ Arithmetic blocks

- 2진 벡터 입력 \rightarrow 2진 벡터 출력
- 각 비트마다 적용되는 기본 블록이 반복 사용된다.
- 기본 블록 : cell
- 전체 구성 : Array of cells

A: (0001 0011)
B: (1101 0110)

 

2

2

Binary Adders p.147

■ 2진 가산

0+0=00 0+1=01 1+0=01 1+1=10

■ 2진 가산기

산술 연산 회로의 기본 블록

Half adder

(두 개의 이진수의 합)

• $F(X,Y) \rightarrow S, C$

Inputs		Outputs	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

3

3

Half Adder p.147

■ 반가산기(half adder)


입력변수 : 2 개의 입력 X Y

출력변수 : 합과 캐리 S C

입력		출력	
X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$S = (X'Y + XY') = X \oplus Y$

$C = XY$

 

4

4

Full Adders p.147

Full adder

(세 개의 이진수의 합)

• $F(X,Y,Z) \rightarrow S,C$

$A_i + B_i$

+ (i-1) 비트로부터의 carry
 $\rightarrow C, S$

입력			출력	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

5

5

Full Adder p.148

■ 전가산기(full adder)

$$S = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

		Y			
YZ		00	01	11	10
X	0		1		1
	1	1		1	
		Z			

입력			출력	
X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

		Y			
YZ		00	01	11	10
X	0			1	
	1		1	1	1
		Z			

6


6

Full adder의 설계

- S는 **출수함수**로 표현 가능

$$S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

 

S:

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Z

C:

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Z

7

Full Adder p.148

- 다른 구현 → **Half Adder**를 이용하여 구현 가능

$$S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Z

	YZ		Y	
X	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Z

$$C = XY + \mathbf{XY'Z} + \mathbf{X'YZ}$$

$$= XY + Z(XY' + X'Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y)$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

$$= XY + Z(X\bar{Y} + \bar{X}Y)$$

$$= XY + Z(X \oplus Y)$$

8


Full Adder (FA) p.148

■ 다른 구현(cont'd) (half adder 2개 + OR gate 1개)

$$\bullet S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

• C를 S의 게이트 ($X \oplus Y$)를 이용하도록 수정

$$C = XY + Z(X \oplus Y)$$

 

9


$$S = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ$$

$$C = XY + XZ + YZ$$

복잡도를
낮추다.

$$\bullet S = (X \oplus Y) \oplus Z$$

$$\bullet C = XY + Z(X \oplus Y)$$

 


10

10

FA의 배열(조합회로의 반복) p.149

예) 4비트 가산기

 C: 0 0 1 1 0
A: 1 0 1 1
B: 0 0 1 1
S: 1 1 1 0



계층적 설계
기본 블록(FA)의 재사용

11

11

Binary Ripple Carry Adder p.149


■ 2진 리플 캐리 가산기

(n개의 전가산기를 이용한 n비트 가산기)

- 병렬 2진 가산기
- 캐리의 전파 : 잔물결(ripple) 모양

예) 4비트 가산기

 C: 0 0 1 1 0
A: 1 0 1 1
B: 0 0 1 1
S: 1 1 1 0




계층적 설계
기본 블록(FA)의 재사용

12

12

Carry Look-ahead

 

13

13

$$C = XY + XZ + YZ = XY + Z(X + Y) \rightarrow AB + C(A + B)$$

Carry Look-ahead $C_1 = A_0B_0 + C_0(A_0 + B_0)$

$$C_0 = 0$$

$$C_1 = A_0B_0 + C_0(A_0 + B_0) \\ = G_0 + C_0(P_0)$$

$$C_2 = A_1B_1 + C_1(A_1 + B_1) \\ = G_1 + C_1(P_1) = G_1 + (G_0 + C_0(P_0))(P_1) \\ = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$$

$$C_3 = A_2B_2 + C_2(A_2 + B_2) \\ = G_2 + C_2(P_2) \\ = G_2 + (G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0)(P_2) \\ = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$$

:

:

G,P 정의

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

$$C : 0$$

$$A : 1010$$


$$B : 0011$$

look-carry ahead


$$0100$$

14

14

 


15

 

16

2진 가산기-감산기 p.155

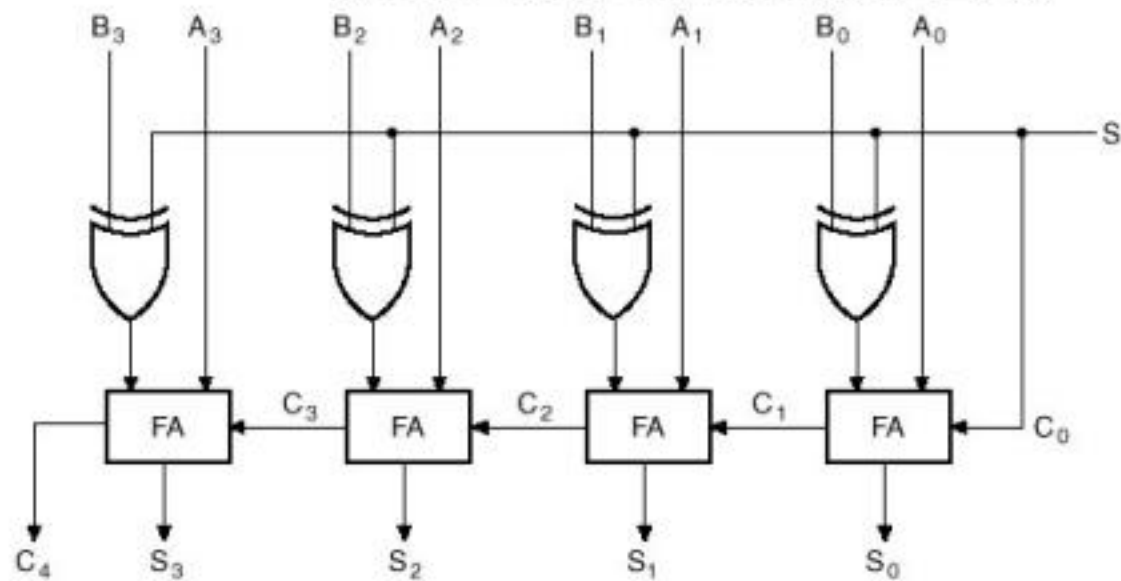- Signed integer 가산기/감산기
- 두 연산 대상 A와 B의 부호를 전혀 신경쓰지 않는다. 부호비트까지 포함하여 계산한다.




17

17

감산기 = 가산기 + 보수기 p.155

 - If $A + B$, $S = 0$
- If $A - B$, $S = 1$
- ★★결과가 음수라면 그대로 해석 (2의 보수 시스템 이므로)




18

18

Binary Adder-Subtractors p.155

■ 해석하자 (1)

■ $A = 0101$ $B = 0001$ $S = 0$

 


19

Binary Adder-Subtractors p.155

■ 해석하자 (2)

■ $A = 0101$ $B = 0001$ $S = 1$

 

20





